

Tahmini Ders İçeriği

(Tentative Course Schedule – Syllabus)

- 1. Hafta:** Sayısal Sinyaller/Sistemler, İkili Tabanda Sayılar, Taban Aritmetiği, İşaretili/Eksi Sayıların Gösterimi, Sayısal Tasarım Tarihçesi
- 2. Hafta:** İkili Mantık Aritmetiği ve Kapıları, Bool Cebiri Teorisi ve Tanımları, Bool Fonksiyonları, Kapı-Seviyesinde Yalınlaştırma, Karnough Haritası, Önemsenmeyen Durumlar, NAND, NOR, XOR
- 3-4. Hafta:** FPGA, Birleşik (Combinational) Devreler, Aritmetik Modüller, Decoder, Encoder, Mux, Verilog HDL
- 5. Hafta:** Ardışık (Sequential) Devreler, Mandal (Latch), Flip-Flop, Yazmaçlar (Registers)
- Lab Sınavı (265/264L) **(19 Ekim)**
- 6. Hafta: (17-21 Ekim)** Durum Makinaları, Örnek Tasarımlar, Sayaçlar (Counters)
- 7. Hafta: (24-28 Ekim)** RTL (Register Transfer Level) ASMD (Algorithmic State Machine and Datapath) Tasarımları
- 8. Hafta: (31 Ekim – 4 Kasım)** Bellekler, FPGA’da Block RAM, OpenRAM
- Ara Sınav (265/264) **(15 Kasım)**
- 9. Hafta: (7-11 Kasım)** Durağan Zaman Analizi (Static Timing Analysis)
- 10. Hafta: (14-18 Kasım) ???**
- 11-12. Hafta: (21-25 Kasım, 28 Kasım – 2 Aralık)** Boru hattı, FPGA ve ASIC Tasarım Akışları
- Final **(Aralık)** – Proje Teslimleri **(18 Aralık)**

SONLU DURUM MAKİNELERİ (FINITE STATE MACHINES)

Neden “sonlu durum” → Çünkü n adet FF ile 2^n kadar durum meydana getirilebiliyor

Durum tablosu oluşturma → Giriş sinyalleri ve şu anki duruma (present state) göre sonraki durum (next state) ve çıkış sinyallerini hesaplamak

Her bir saat vuruşunda, FF’lar sonraki durum (next state) değerini alırlar ve buna göre de çıkış sinyalleri güncellenir

2 tür sonlu durum makinesi vardır: Moore – Mealy

Moore makinelerinde, çıkış sinyalleri sadece devrenin o anki durumuna bağlıdır


Mealy makinelerinde, çıkış sinyalleri hem devrenin o anki durumuna, hem de giriş sinyallerine bağlıdır

Moore ve Mealy bu yöntemleri 1955/56 yıllarında ortaya atmışlardır


Edward F. Moore (1925-2003) → Bell Lab, University of Wisconsin

George H. Mealy (1927-2010) → Bell Lab, Harvard University

SONLU DURUM MAKİNELERİ

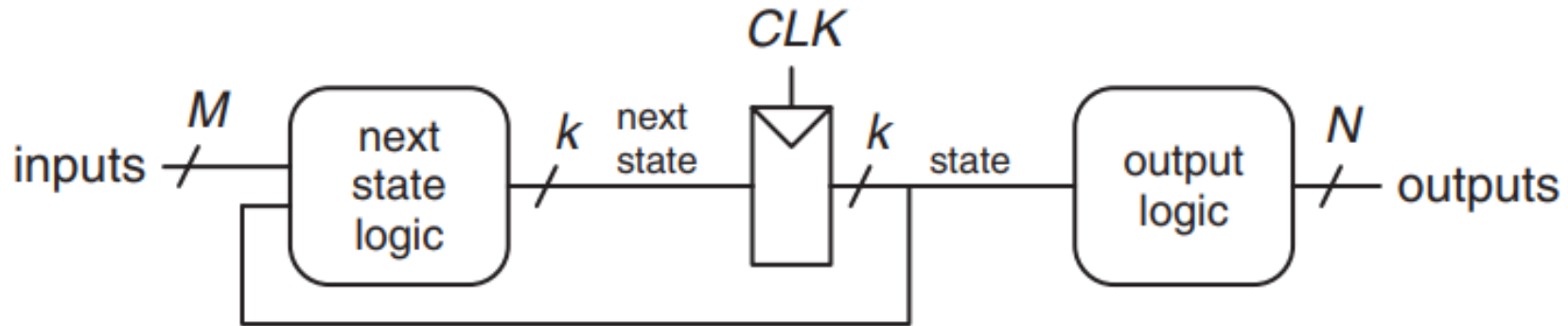


(a)

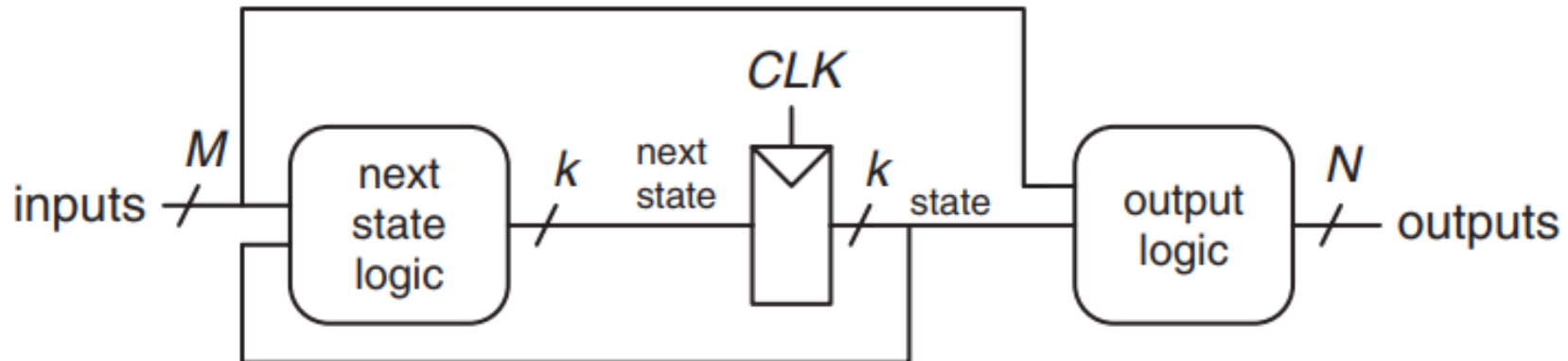

(b)

FSM DEVRE ANALİZİ

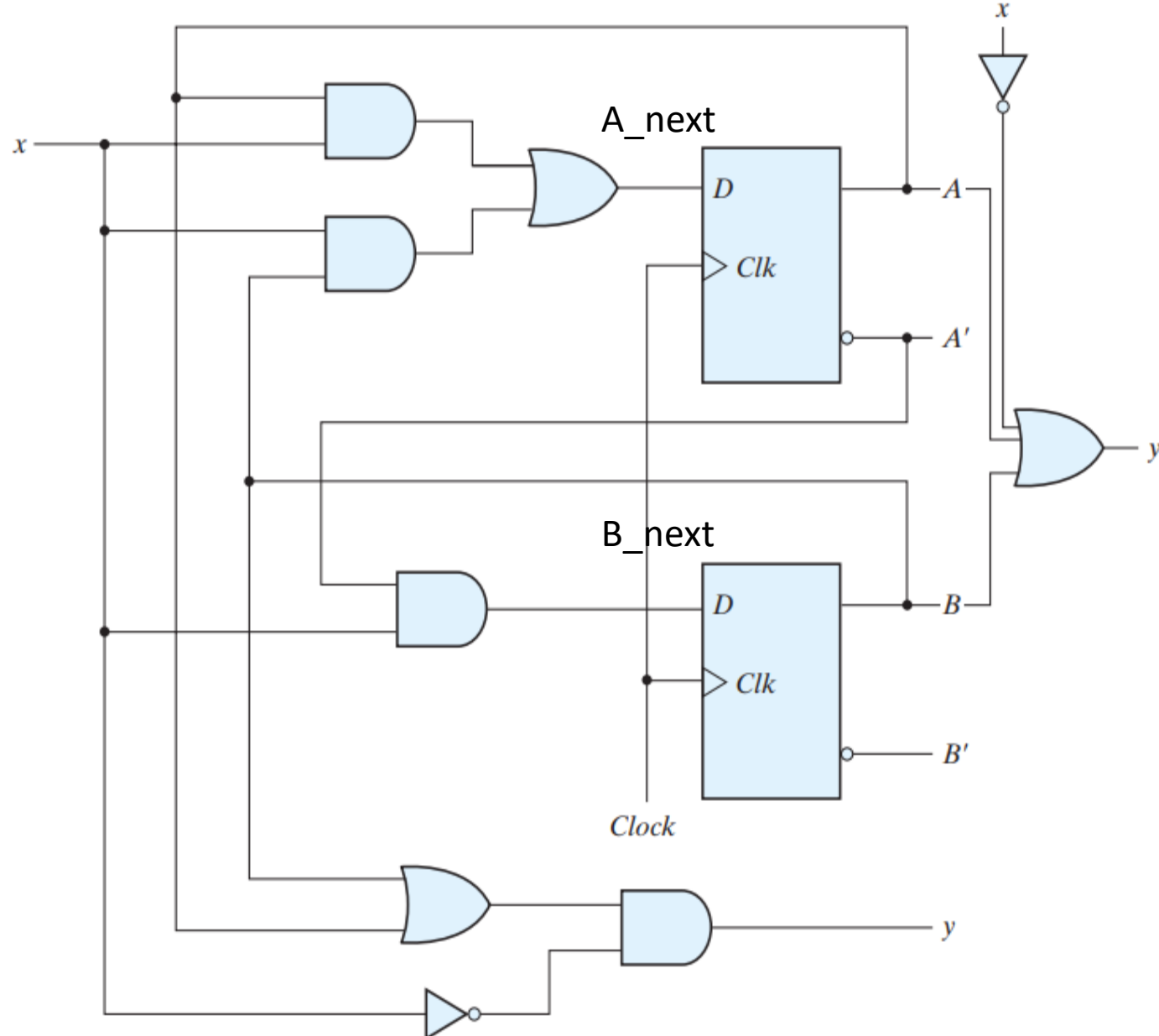

Giriş Sinyalleri : x
Durum FF'ları : A, B
Sonraki Durum : A_next, B_next
Çıkış Sinyalleri : y


$$A_next = Ax + Bx = x(A + B)$$

$$B_next = A'x$$

$$y = A + B + x', (A + B)x' \quad \text{????????!!!!}$$


Giriş	Durum(t)		Çıkış	Durum(t+1)	
x	A	B	y	A_next	B_next
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

FSM DEVRE ANALİZİ

 

Present State		Next State				Output	
		$x = 0$		$x = 1$		$x = 0$	$x = 1$
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>y</i>	<i>y</i>
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0

FSM DEVRE ANALİZİ

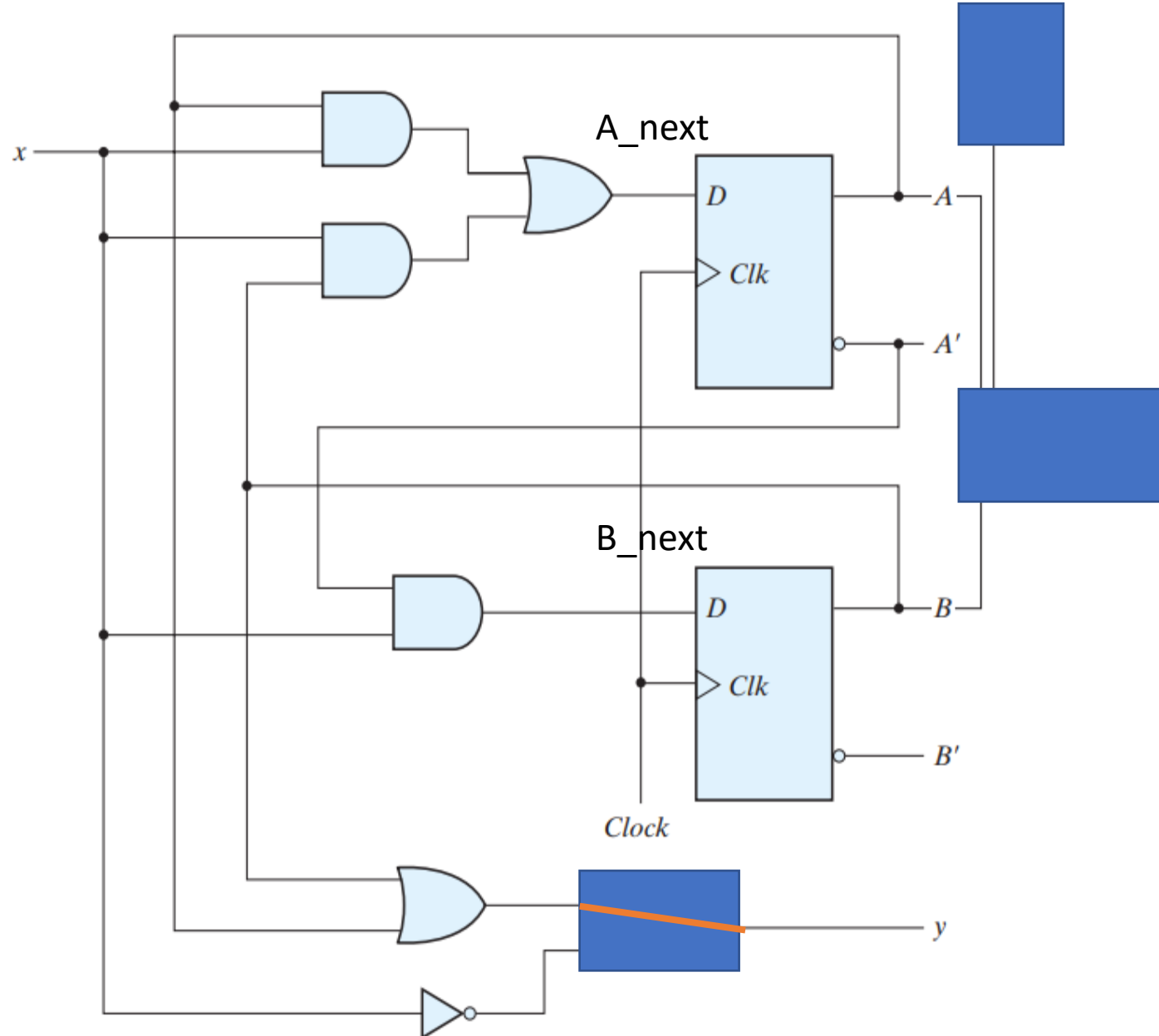

$$A_next = Ax + Bx = x(A + B)$$

$$B_next = A'x$$

$$y = A + B \rightarrow \text{Sadece duruma bağılı (Moore)}$$

Giriş	Durum(t)		Çıkış	Durum(t+1)	
x	A	B	y	A_next	B_next
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0


FSM DEVRE ANALİZİ

$$A_next = Ax+Bx = x(A+B)$$


$$B_next = A'x$$

$y = A+B \rightarrow$ Sadece duruma bağlı (Moore)


Giriş	Durum(t)		Çıkış	Durum(t+1)	
	A	B		A_next	B_next
x	A	B	y	A_next	B_next
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0

 

FSM → MEALY vs MOORE

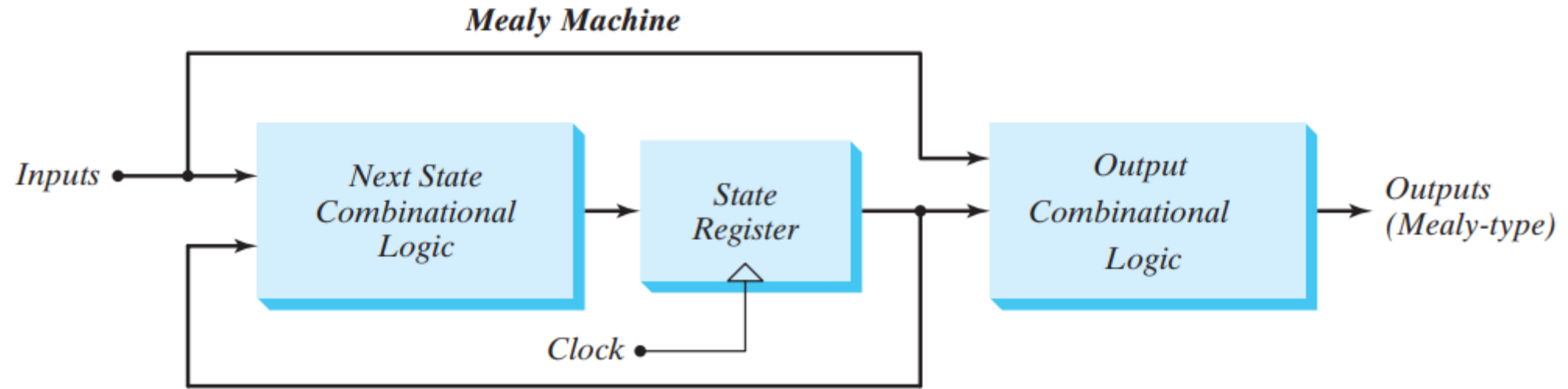


(a)

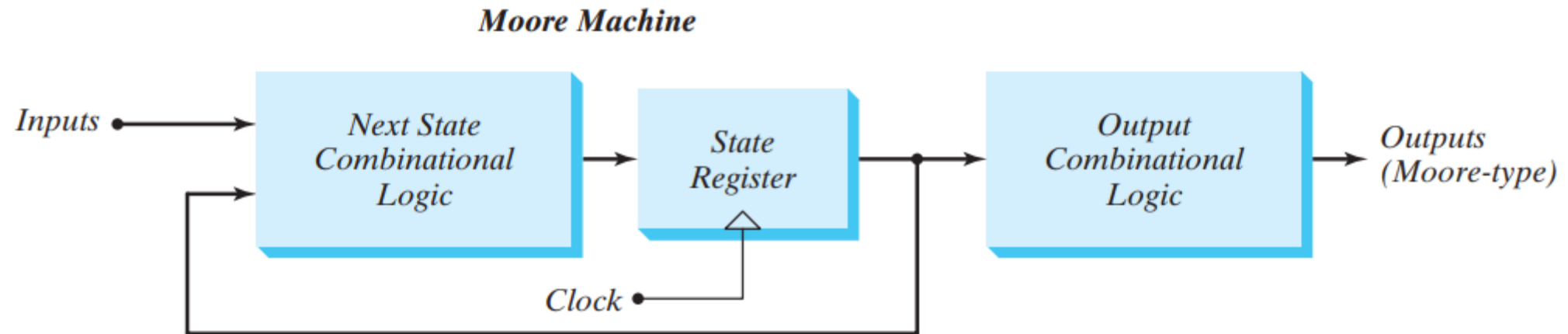

(b)



FSM → MEALY VERILOG

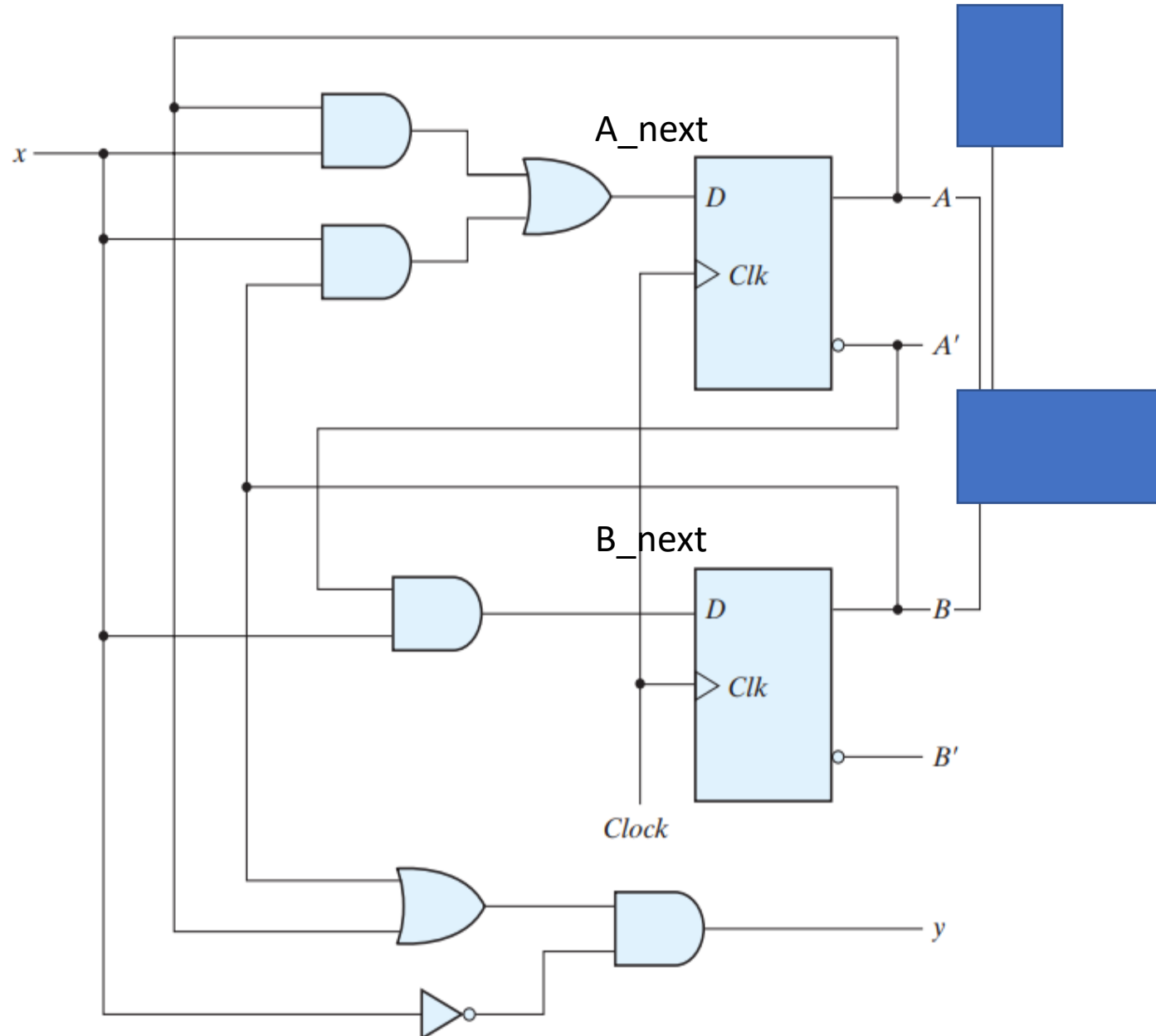

```
module fsm_mealy_3always
(
    input x_i,
    input rst_n,
    input clk,
    output y_o
);

reg y;
reg A_reg, B_reg, A_next, B_next;

// always block #1 for assigning D to Q
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        A_reg <= 1'b0;
        B_reg <= 1'b0;
    end
    else begin
        A_reg <= A_next;
        B_reg <= B_next;
    end
end



// always block #2 for evaluating next state
always @(*) begin
    A_next = (A_reg & x_i) | (B_reg & x_i);
    B_next = (!A_reg & x_i);
end

// always block #3 for evaluating output
always @(*) begin
    y = (A_reg | B_reg) & !x_i;
end

assign y_o = y;

endmodule
```

FSM → MEALY VERILOG

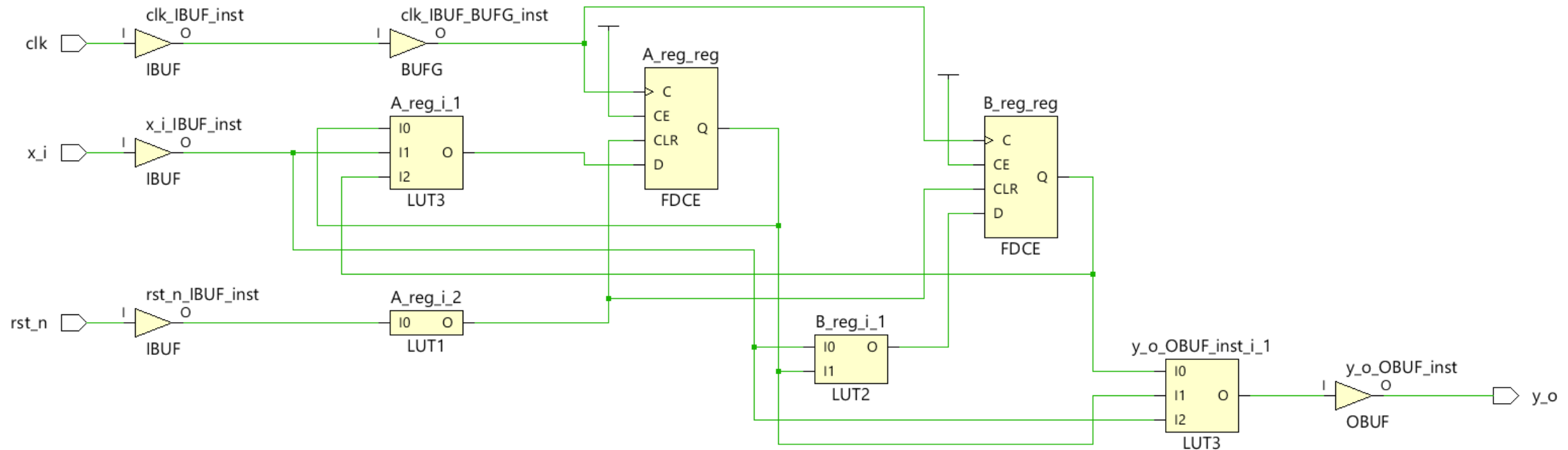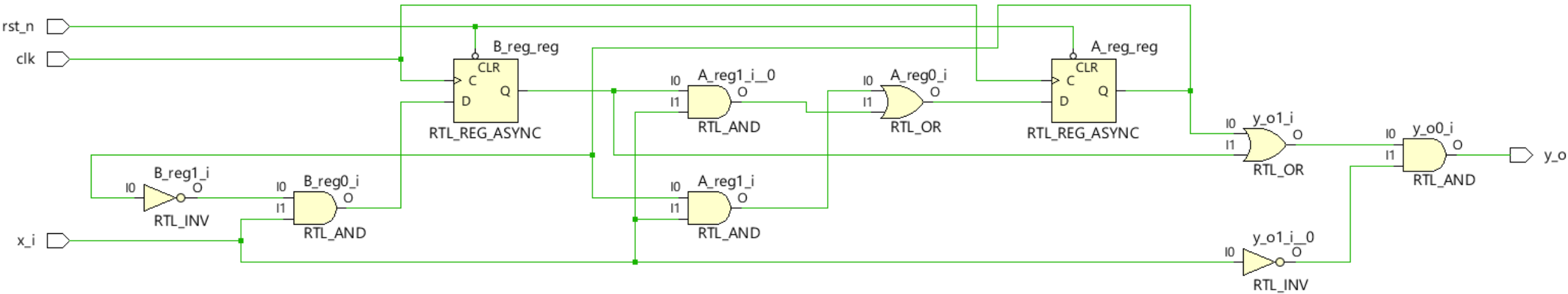



3 always vs 1 always

```
module fsm_mealy_3always
(
    input x_i,
    input rst_n,
    input clk,
    output y_o
);

reg y;
reg A_reg, B_reg, A_next, B_next;

// always block #1 for assigning D to Q
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        A_reg <= 1'b0;
        B_reg <= 1'b0;
    end
    else begin
        A_reg <= A_next;
        B_reg <= B_next;
    end
end

// always block #2 for evaluating next state
always @(*) begin
    A_next = (A_reg & x_i) | (B_reg & x_i);
    B_next = (!A_reg & x_i);
end

// always block #3 for evaluating output
always @(*) begin
    y = (A_reg | B_reg) & !x_i;
end

assign y_o = y;

endmodule
```

```
module fsm_mealy_1always
(
    input x_i,
    input rst_n,
    input clk,
    output y_o
);



reg A_reg, B_reg;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        A_reg <= 1'b0;
        B_reg <= 1'b0;
    end
    else begin
        A_reg <= (A_reg & x_i) | (B_reg & x_i);
        B_reg <= (!A_reg & x_i);
    end
end


assign y_o = (A_reg | B_reg) & !x_i;

endmodule
```

FSM → MEALY VERILOG

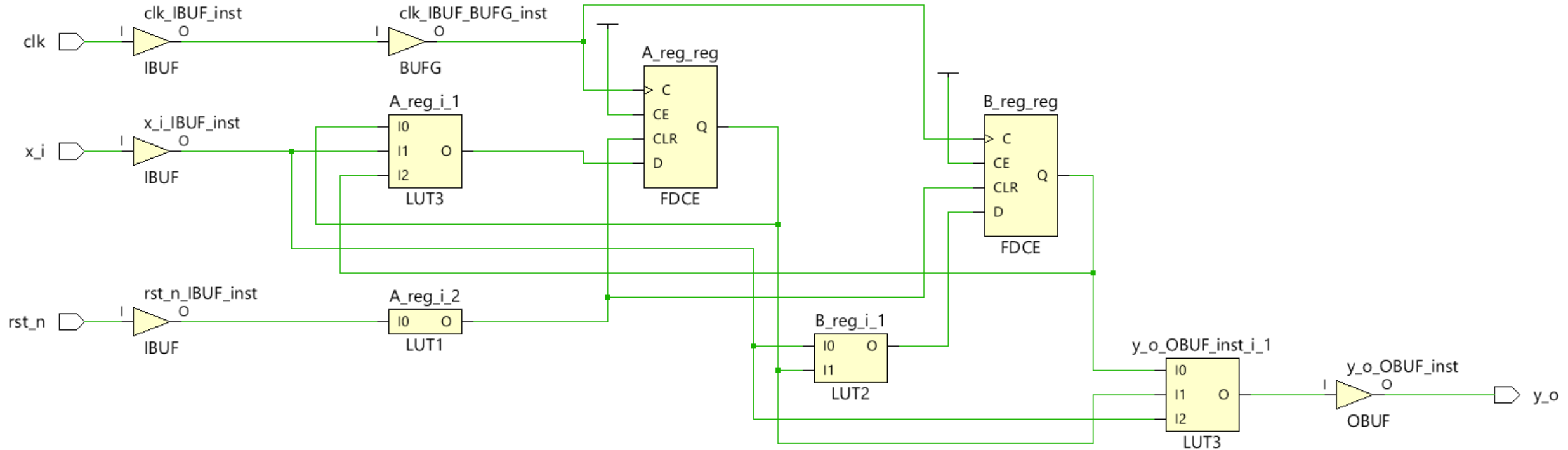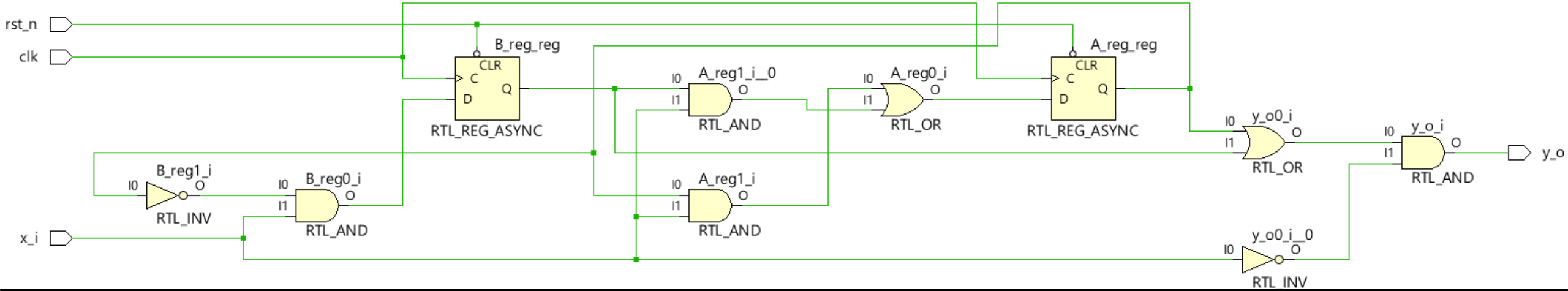

PARAMETRİK DURUM MAKİNASI - VERILOG

 

S0
S1
S2
S3

Present State		Next State				Output	
		$x = 0$		$x = 1$		$x = 0$	$x = 1$
		<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>y</i>	<i>y</i>
S0	0 0	0	0	0	1	0	0
S1	0 1	0	0	1	1	1	0
S2	1 0	0	0	1	0	1	0
S3	1 1	0	0	1	0	1	0

PARAMETRİK DURUM MAKİNASI - VERILOG



```
module fsm_mealy_param
(
input x_i,
input rst_n,
input clk,
output y_o
);

localparam S0 = 2'b00;
localparam S1 = 2'b01;
localparam S2 = 2'b10;
localparam S3 = 2'b11;

reg y;
reg [1:0] state;
```

```
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        state <= S0;
    end
    else begin
        case (state)
            S0 : begin
                if (x_i == 1'b0) begin
                    state <= S0;
                end
                else begin
                    state <= S1;
                end
            end
            S1 : begin
                if (x_i == 1'b0) begin
                    state <= S0;
                end
                else begin
                    state <= S3;
                end
            end
            S2 : begin
                if (x_i == 1'b0) begin
                    state <= S0;
                end
                else begin
                    state <= S2;
                end
            end
        endcase
    end
end
```

```
        S3 : begin
            if (x_i == 1'b0) begin
                state <= S0;
            end
            else begin
                state <= S2;
            end
        end
        default : begin
            state <= S0;
        end
    endcase
end
end
```

PARAMETRİK DURUM MAKİNASI - VERILOG



```
always @(*) begin
    case (state)
        S0 : begin
            if (x_i == 1'b0) begin
                y = 1'b0;
            end
            else begin
                y = 1'b0;
            end
        end
        S1 : begin
            if (x_i == 1'b0) begin
                y = 1'b1;
            end
            else begin
                y = 1'b0;
            end
        end
        S2 : begin
            if (x_i == 1'b0) begin
                y = 1'b1;
            end
            else begin
                y = 1'b0;
            end
        end
    endcase
end
```



```
        S3 : begin
            if (x_i == 1'b0) begin
                y = 1'b1;
            end
            else begin
                y = 1'b0;
            end
        end
        default : begin

        end
    endcase
end

assign y_o = y;

endmodule
```

PARAMETRİK DURUM MAKİNASI - VERILOG

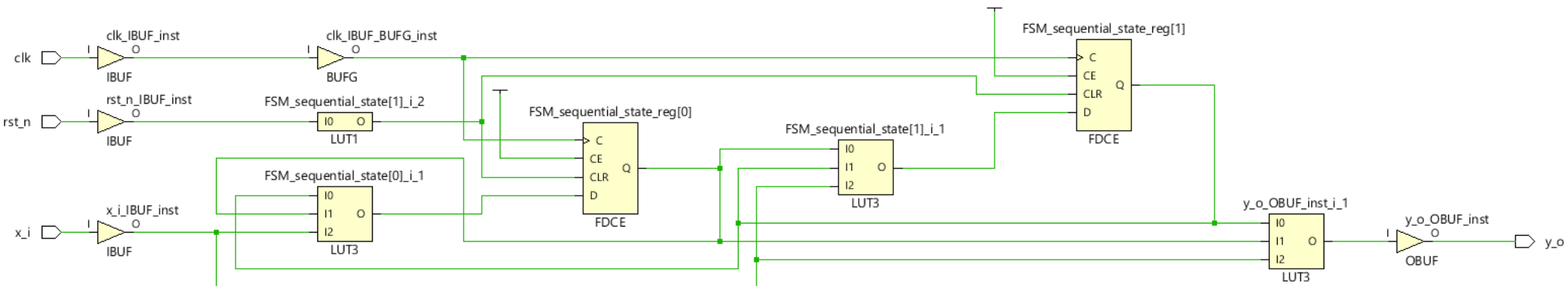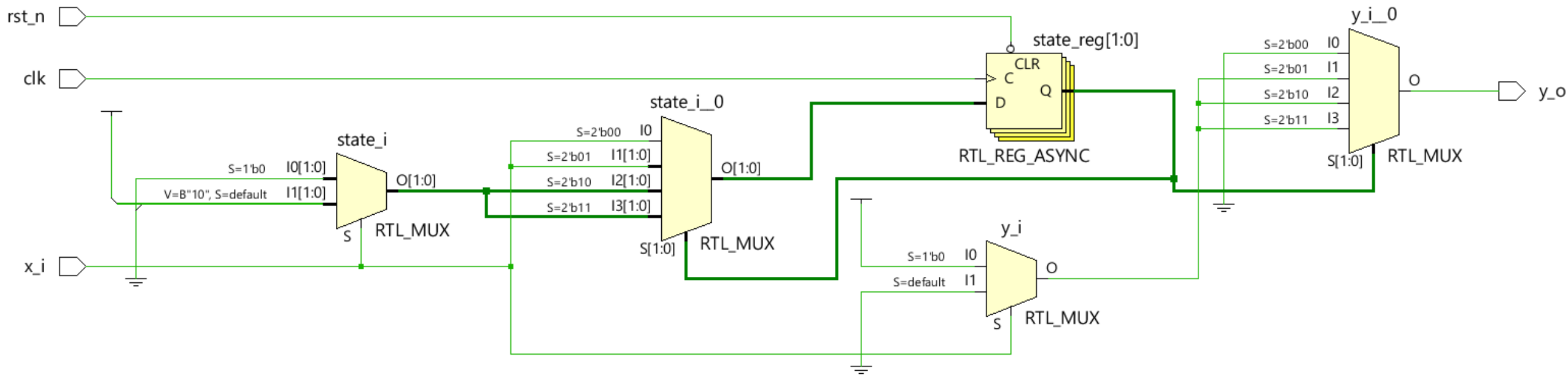

SAYAÇLAR (COUNTERS)

```
module counter_2bit
(
    input clk,
    input rst_n,
    output [1:0] count_o
);


    reg [1:0] count;

    always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
        if (rst_n == 1'b0) begin
            count <= 2'b00;
        end else begin
            count <= count + 1;
        end
    end

    assign count_o = count;

endmodule
```

SAYAÇLAR (COUNTERS)

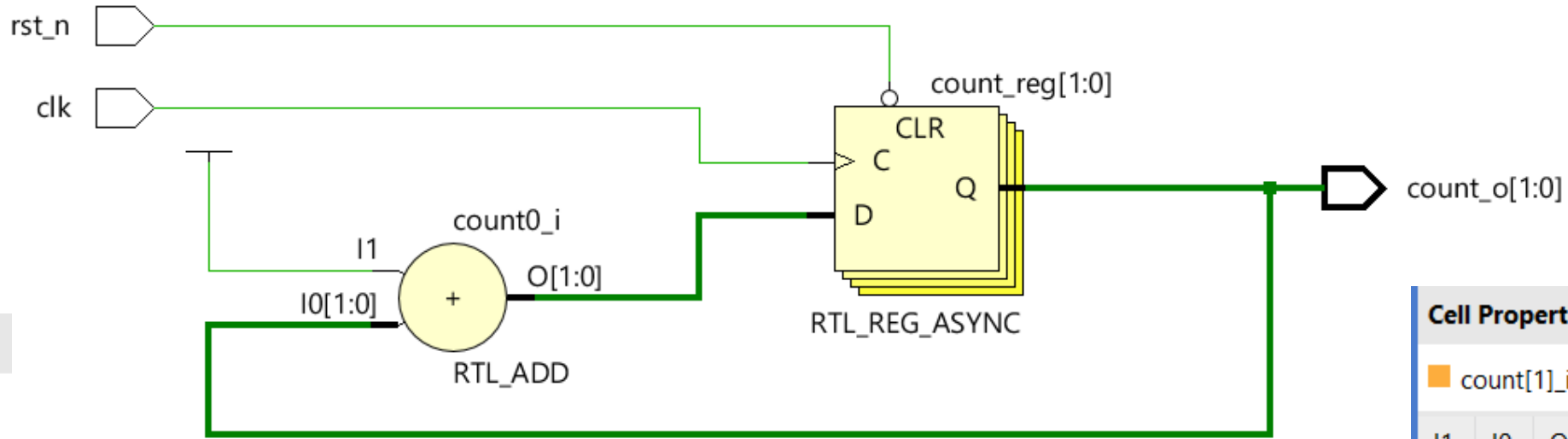

Cell Properties


count[0]_i_1

IO	O=!!IO
0	1
1	0

Cell Properties

count[1]_i_1

I1	IO	O=IO & !I1 + !IO & I1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

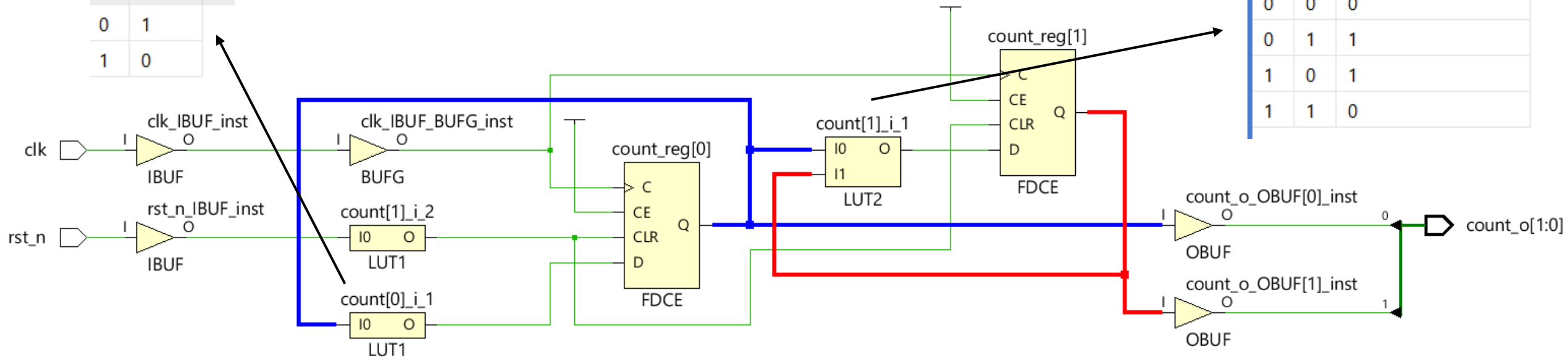

SAYAÇLAR (COUNTERS)

Durum(t)		Durum(t+1)	
reg1	reg0	reg1_next	reg0_next
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

		reg0	
		1	
0	reg1 { 1	1	0
1		1	0

$$\text{reg0_next} = \text{reg0}'$$

		reg0	
		1	
0	reg1 { 1	0	1
1		1	0

$$\begin{aligned}\text{reg1_next} &= \text{reg0reg1}' + \text{reg0}'\text{reg1} \\ &= \text{reg0} \wedge \text{reg1}\end{aligned}$$

SAYAÇLAR (COUNTERS) – VERILOG PARAMETER



```
module reg_param
#(
parameter N=32
)
(
input [N-1:0] d_i,
input rst_n,
input clk,
output [N-1:0] q_o
);

reg [N-1:0] q;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        q <= {N{1'b0}};
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```

```
module counter_param
#(
parameter N = 8
)
(
input clk,
input rst_n,
output [N-1:0] count_o
);

reg [N-1:0] count;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        count <= {N{1'b0}};
    end else begin
        count <= count + 1;
    end
end

assign count_o = count;

endmodule
```