

Tahmini Ders İçeriği

(Tentative Course Schedule – Syllabus)

- 1. Hafta:** Sayısal Sinyaller/Sistemler, İkili Tabanda Sayılar, Taban Aritmetiği, İşaretili/Eksi Sayıların Gösterimi, Sayısal Tasarım Tarihçesi
- 2. Hafta:** İkili Mantık Aritmetiği ve Kapıları, Bool Cebiri Teorisi ve Tanımları, Bool Fonksiyonları, Kapı-Seviyesinde Yalınlaştırma, Karnough Haritası, Önemsenmeyen Durumlar, NAND, NOR, XOR
- 3-4. Hafta:** FPGA, Birleşik (Combinational) Devreler, Aritmetik Modüller, Decoder, Encoder, Mux, Verilog HDL
- 5-6. Hafta:** **(10-14, 17-21 Ekim)** Ardışık (Sequential) Devreler, Mandal (Latch), Flip-Flop, Zamanlama (Timing)
- Lab Sınavı (265/264L) **(19 Ekim)**
- Proje Duyurusu
- 7. Hafta:** **(24-28 Ekim)** Durum Makinaları, Örnek Tasarımlar
- 8. Hafta:** **(31 Ekim – 4 Kasım)** Yazmaçlar (Registers), Sayaçlar (Counters)
- Ara Sınav (265/264) **(15 Kasım)**
- 9. Hafta:** **(7-11 Kasım)** Bellekler, FPGA’da Block RAM, OpenRAM
- 10. Hafta:** **(14-18 Kasım)** RTL (Register Transfer Level) ASMD (Algorithmic State Machine and Datapath) Tasarımları
- 11-12. Hafta:** **(21-25 Kasım, 28 Kasım – 2 Aralık)** Boru hattı, FPGA ve ASIC Tasarım Akışları
- Final **(7 Aralık)** – Proje Teslimleri **(18 Aralık)**

Birleşik (Combinational) Devreler




Çıkış sinyali, yalnızca o anki giriş sinyallerinin değerine bağlı olan devreler
Geçmiş giriş sinyal değerlerinin çıkış sinyaline etkisi yok

$$F1 = x + y'z$$


$$F2 = x'y'z + x'yz + xy'$$

F1 & F2				
Giriş			Çıkış	
x	y	z	F1	F2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

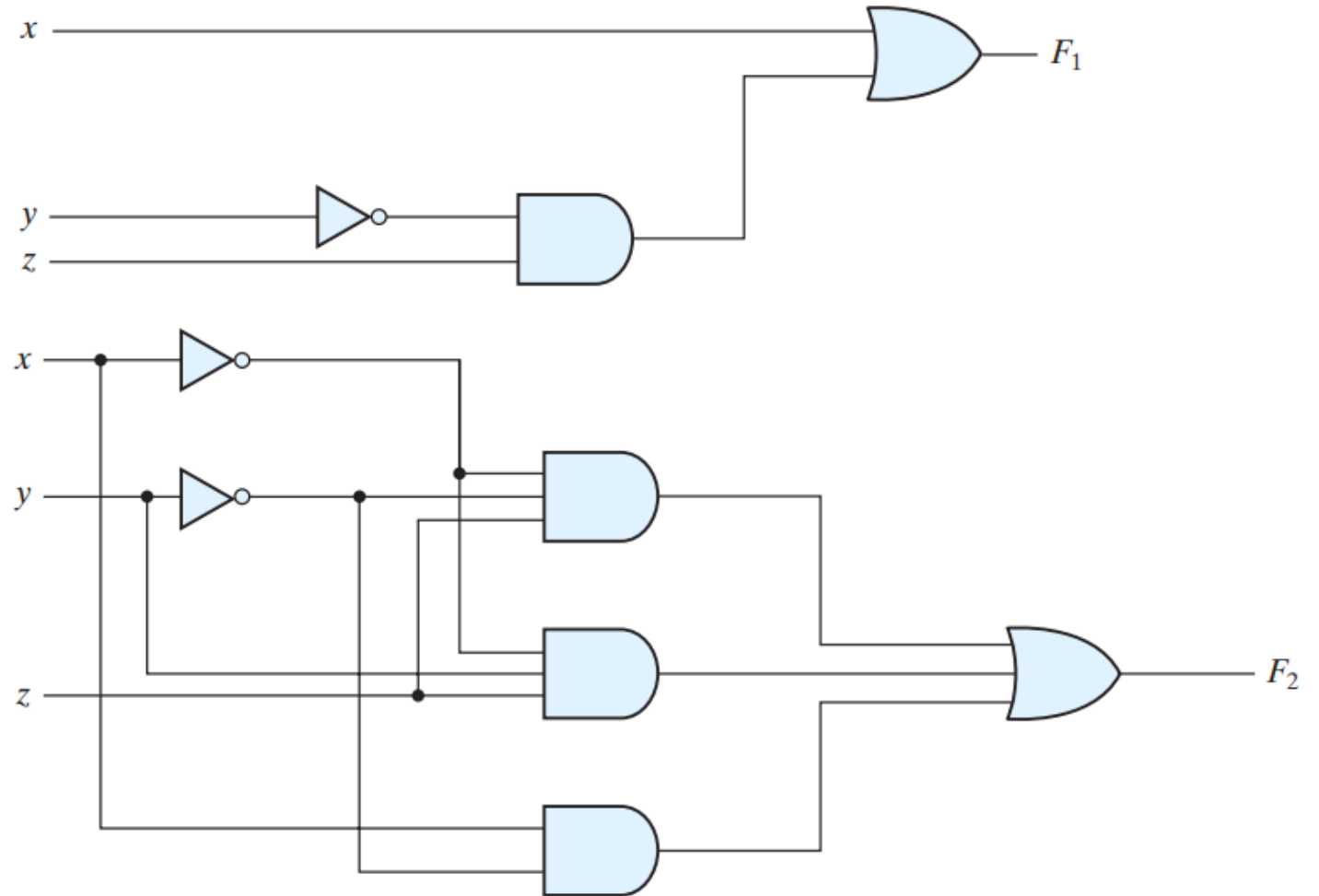


Sıralı (Sequential) Devreler

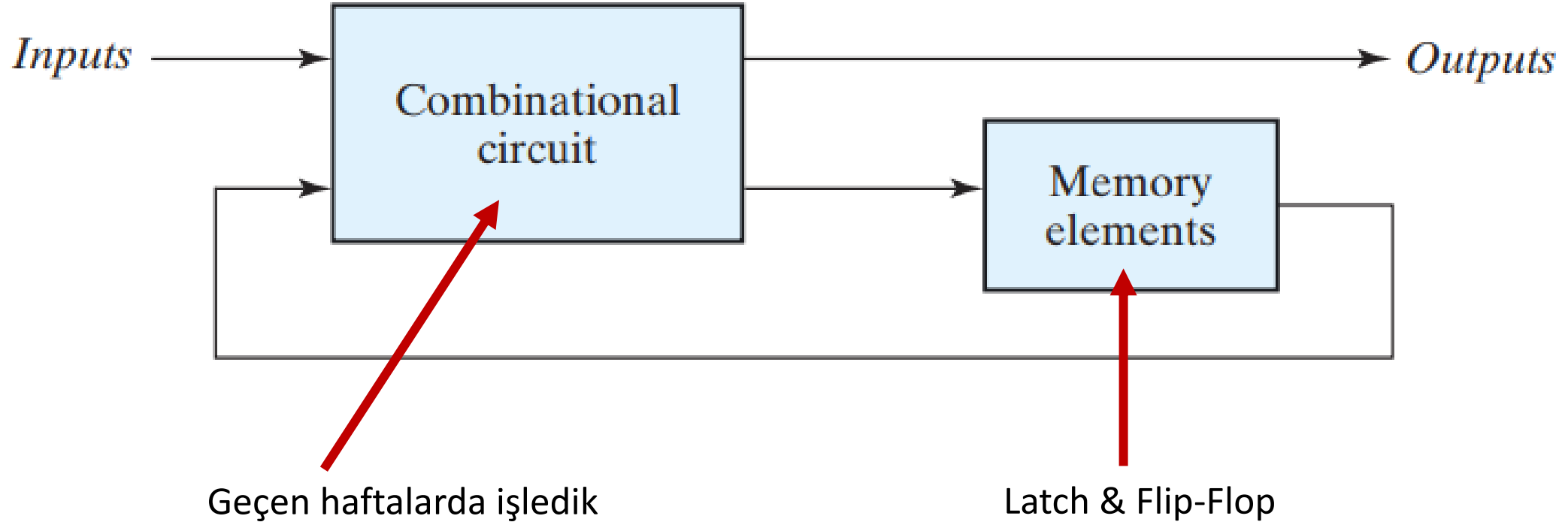Çıkış sinyali, giriş sinyallerinin hem o anki hem de geçmiş değerine bağlı olan devreler. İçerisinde bellek (memory) birimi bulundurlar. Devre içerisindeki belleğin o anki değeri, devrenin durumu (state) olarak adlandırılır.



SR (Set/Reset) Mandal (Latch)

 


Durum1: $R=1 \ \& \ S=0 \rightarrow Q = 0, Q_bar = 1$

Durum2: $R=0 \ \& \ S=1 \rightarrow Q_bar = 0, Q = 1$

Durum3: $R=1 \ \& \ S=1 \rightarrow Q = 0, Q_bar = 0$

 Durum4: $R=0 \ \& \ S=0 \rightarrow Q = Q_prev, Q_bar = Q_bar_prev$



Case	S	R	Q	\bar{Q}
IV	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0


Problem: S ve R aynı anda 1 olduğunda istenmeyen durum oluşuyor

Çözüm: Tasarım öyle düzenlenmeli ki S ve R aynı anda hiç '1' olmasın

Bunu sağlamak mümkün olmayabilir ya da tasarımı zorlaştırabilir

Çözüm: Mandal tipini değiştirmek \rightarrow D-Latch

D Mandal (Latch)

 

D mandal sayesinde S ve R aynı anda '1' olamıyor

CLK sinyali '1' olduğu zaman Q değeri D'ye eşit oluyor. CLK sinyali '0' olduğu zaman S ve R '0' oluyor ve Q değeri önceki durumunu, yani değerini koruyor


CLK sinyali '1' oldukça Q sinyaline D değeri atanıyor. Atamaların sadece belirli "an"larda yapılması zamanlama analizi ve sistemin senkronize olması açısından daha kolay olacaktır.

Belirli "an"larda değer ataması yapılması → Flip-Flop

Latch : Level-sensitive


Flip-Flop : Edge-sensitive

D Flip-Flop

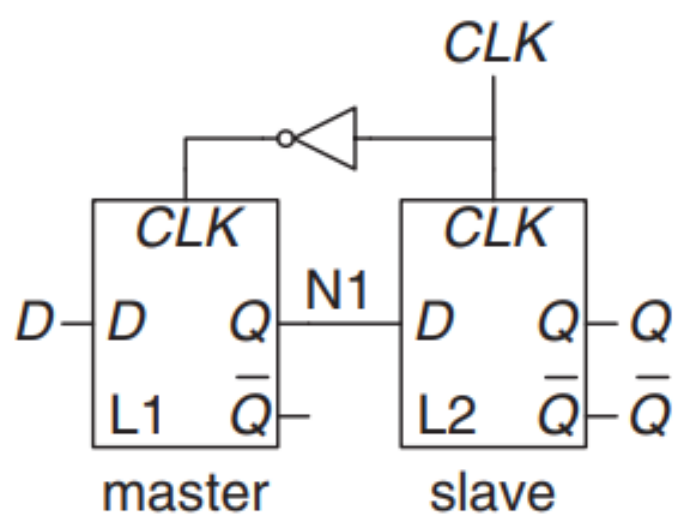


In other words, a D flip-flop copies D to Q on the rising edge of the clock and remembers its state at all other times. Reread this definition until you have it memorized; one of the most common problems for beginning digital designers is to forget what a flip-flop does.

D Latch

 


D Flip-Flop

 


D Latch - Verilog



Vivado Elaboration

 

Vivado Synthesis

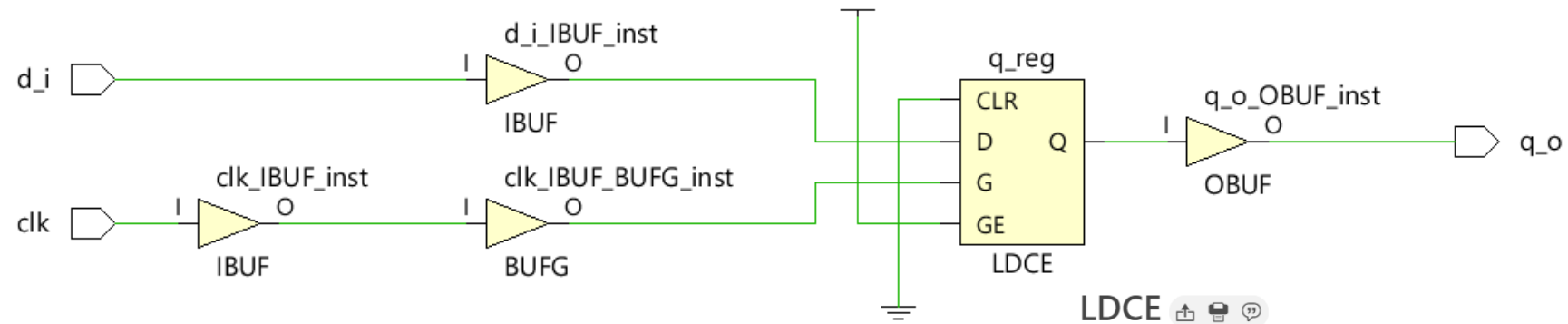

Non-Blocking
Assignment

```
module d_latch
(
input d_i,
input clk,
output q_o
);

reg q;

always@(clk,d_i) begin
    if (clk == 1'b1) begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```


▼ Synthesis (2 warnings)

⚠ [Synth 8-327] inferring latch for variable 'q_reg' [d_latch.v:34]

Primitive: Transparent Latch with Clock Enable and Asynchronous Clear

- PRIMITIVE_GROUP: REGISTER
- PRIMITIVE_SUBGROUP: LATCH
- Families: UltraScale, UltraScale+

Gate Input

 

D FF - Verilog

```
module d_ff
(
input d_i,
input clk,
output q_o
);


reg q;

always@(posedge clk) begin
    q <= d_i;
end

assign q_o = q;

endmodule
```

Non-Blocking
Assignment

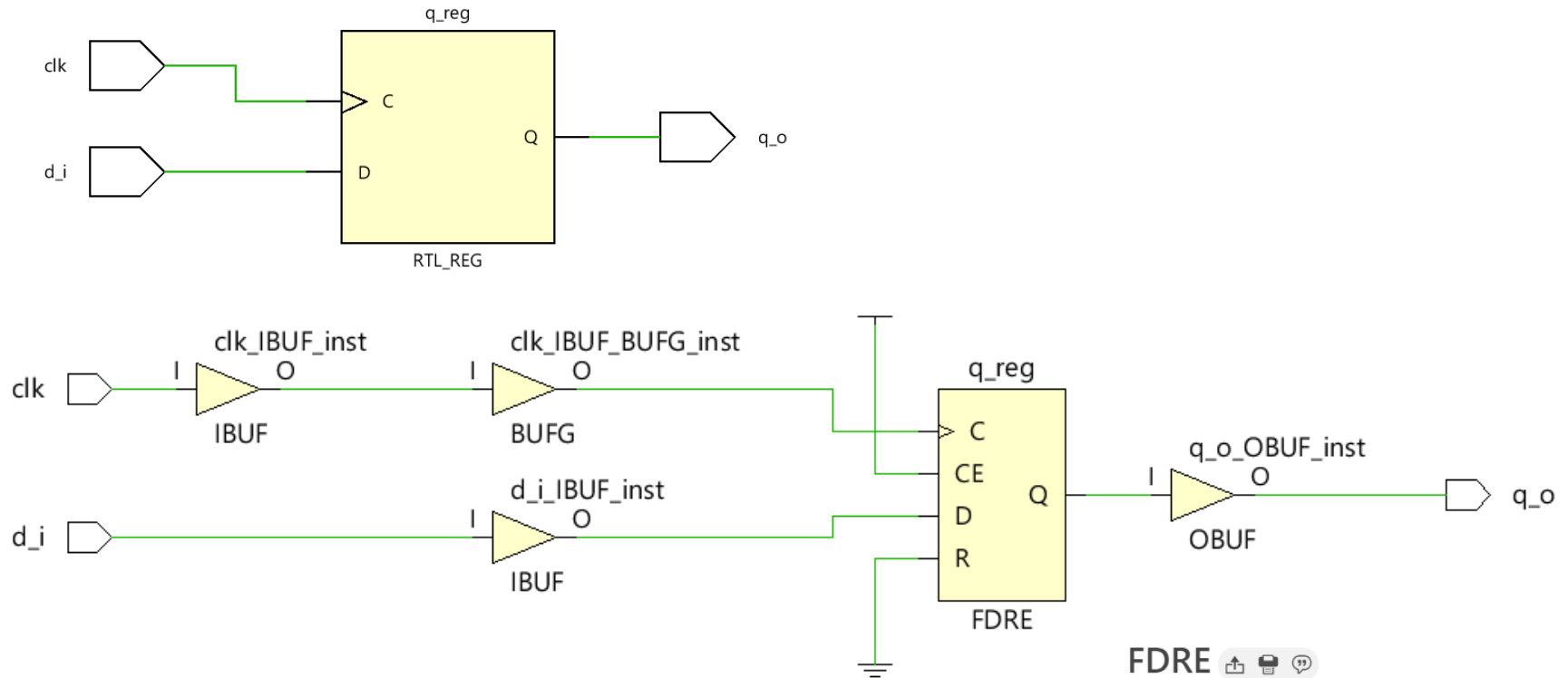


FDRE

Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Synchronous Reset

- PRIMITIVE_GROUP: REGISTER
- PRIMITIVE_SUBGROUP: SDR
- Families: UltraScale, UltraScale+

Resource	Estimation	Available	Utilization %
FF	1	41600	0.01
IO	3	106	2.83
BUFG	1	32	3.13

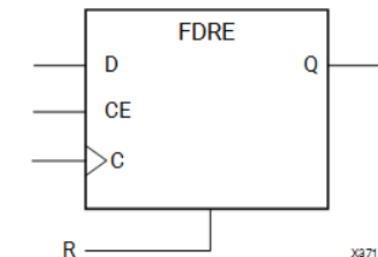

D FF - Verilog


```
module d_ff
(
input d_i,
input clk,
output q_o
);

reg q;

always@(negedge clk) begin
    q <= d_i;
end

assign q_o = q;

endmodule
```

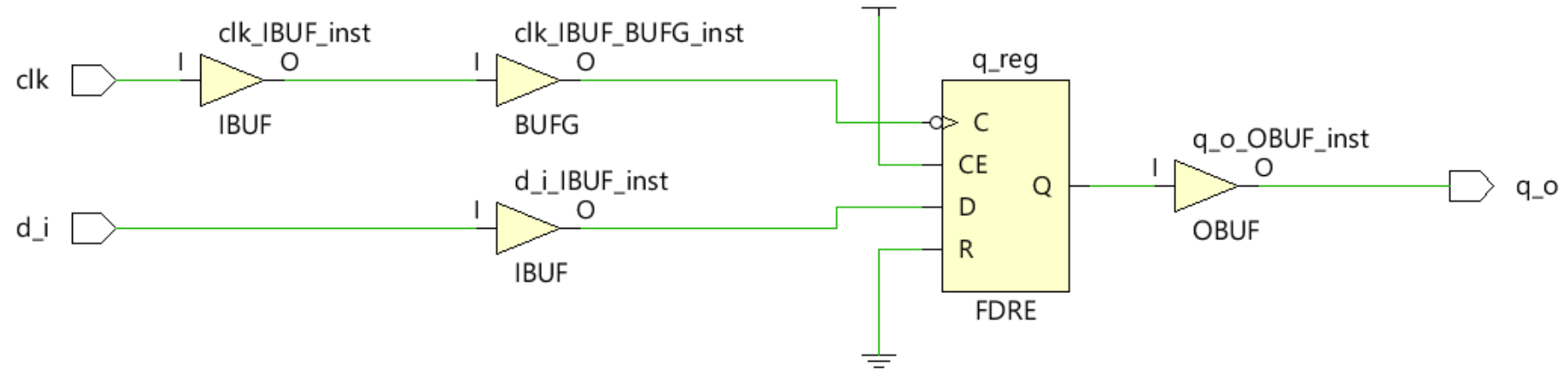

D FF | Active-Low Reset - Verilog




```
module d_ff_rst
(
input d_i,
input rst_n,    // Active-low reset
input clk,
output q_o
);

reg q;

always@(posedge clk) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        q <= 1'b0;
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;
endmodule
```

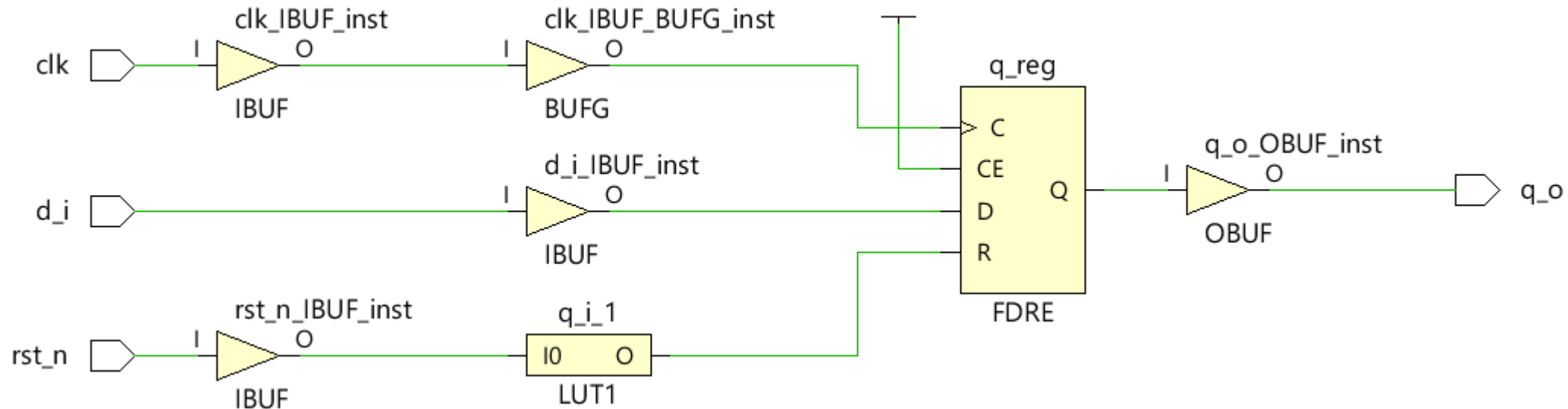

```
module d_ff_rst
```

```
(  
  input d_i,  
  input rst,    // Active-high reset  
  input clk,  
  output q_o  
);
```


```
reg q;
```

```
always@(posedge clk) begin  
  if (rst == 1'b1) begin  
    q <= 1'b0;  
  end  
  else begin  
    q <= d_i;  
  end  
end
```

```
assign q_o = q;
```

```
endmodule
```

D FF | Active-High Reset - Verilog

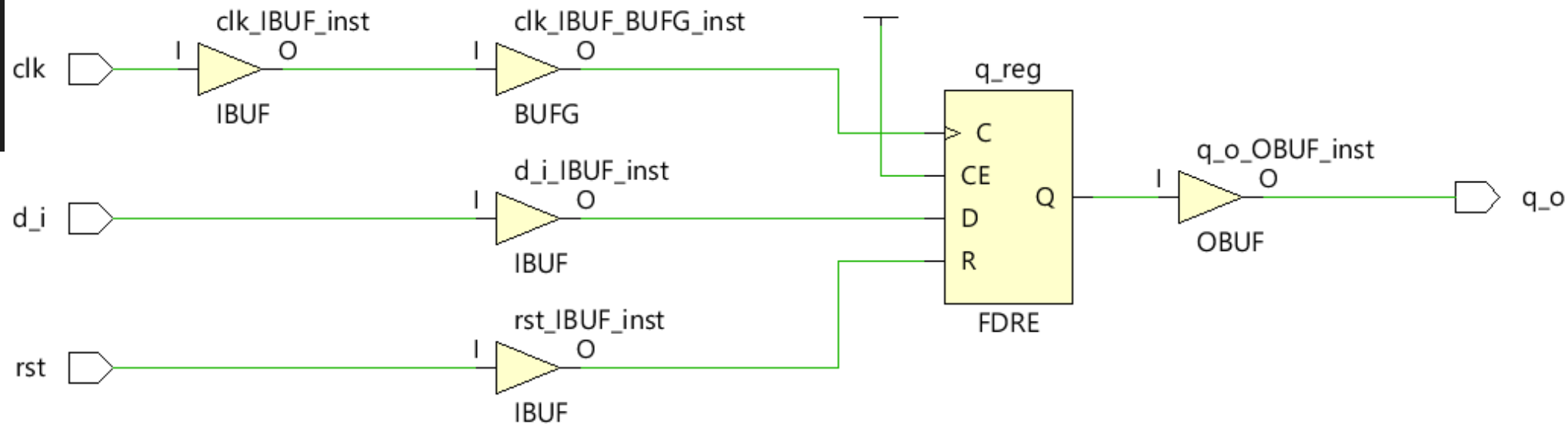

D FF | Asenkron Reset - Verilog



```
module d_ff_rst
(
input d_i,
input rst_n,    // Active-low reset
input clk,
output q_o
);


reg q;

// always@(posedge clk) begin // Synchronous reset
always@(posedge clk, negedge rst_n) begin // Asynchronous reset
    if (rst_n == 1'b1) begin
        q <= 1'b0;
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```


0 olacak 😊

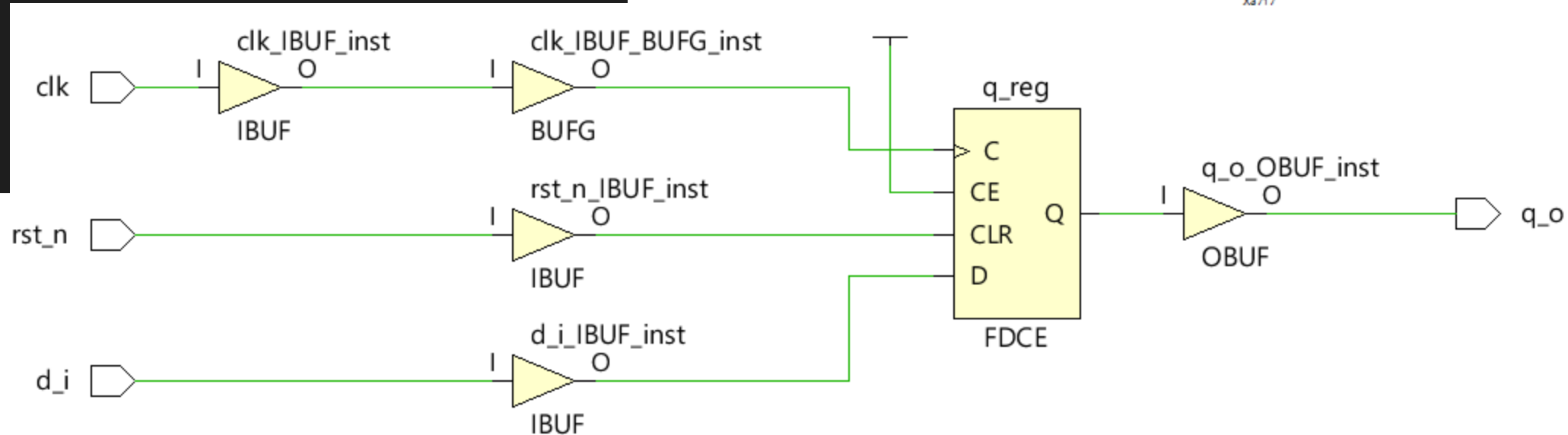

FDCE

Primitive: D Flip-Flop with Clock Enable and Asynchronous Clear

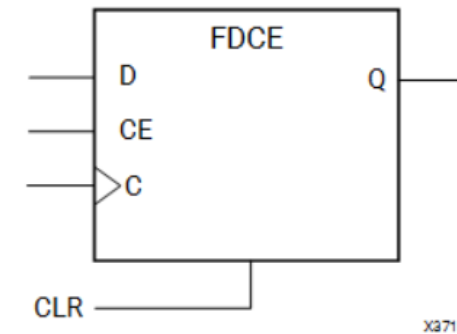- PRIMITIVE_GROUP: REGISTER
- PRIMITIVE_SUBGROUP: SDR
- Families: UltraScale, UltraScale+



Reset Gerekli mi? Senkron vs Asenkron

Active-High vs Active-Low



When and Where to Use a Reset

FPGA devices have dedicated global set/reset signals (GSR). These signals initialize all registers to the initial value specified state in the HDL code at the end of device configuration.

If an initial state is not specified, it defaults to a logic zero. Accordingly, every register is at a known state at the end of configuration, regardless of the reset topology specified in the HDL code. It is not necessary to code a global reset for the sole purpose of initializing the device on power-up.

Synchronous Reset vs. Asynchronous Reset

If a reset is needed, Xilinx recommends code synchronous resets. Synchronous resets have many advantages over asynchronous resets.

Control Signal Polarity (Active-High vs. Active-Low)

For high-fanout control signals like clock enables or resets, it is best to use active high in the entire design. If a block operates with active low resets or clock enables, inverters get added to the design and there is an associated timing penalty. It can restrict synthesis options to flat or rebuilt to optimize the inverters or require the implementation of a custom solution.

The Slice and internal logic of the Xilinx FPGA clock enables and resets are inherently active-High. Describing active-Low resets or clock enables may result in additional LUTs used as simple inverters for those routes.

Reset Gerekli mi? Senkron vs Asenkron

Active-High vs Active-Low

IC (Integrated Circuit) tasarımlarında FF'lar, Xilinx'in SRAM tabanlı Flip-Flop'ları gibi güç verilince kendi kendini başlangıç değeri alamıyor

Pek çok flash tabanlı FPGA ailesinde de (Örn. Microchip SmartFusion) FF'lar başlangıç değeri alamıyor

Dolayısıyla reset sinyali ile FF'ları güç verilince resetlemek IC ve flash tabanlı FPGA'lar için gerekli. Yazılacak olan bir Verilog ya da VHDL kodunun sadece Xilinx FPGA'lar için uyumlu değil de IC ya da flash tabanlı FPGA'lar için de uyumlu olması isteniyorsa reset eklemek mantıklı

8-bit Add/Sub Modülünü Senkronize Etmek

```
module add_sub_8bit_sync
(
    input [7:0] in0_i,
    input [7:0] in1_i,
    input op_i,
    input clk,
    input rst_n,
    output [7:0] result_o
);
```


```
    reg [7:0] result;
```

```
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        result <= 8'b00000000;
    end
    else begin
        if (op_i == 1'b0) begin
            result <= in0_i + in1_i;
        end
        else begin
            result <= in0_i - in1_i;
        end
    end
end
```


```
end
```

```
assign result_o = result;
```

```
endmodule
```

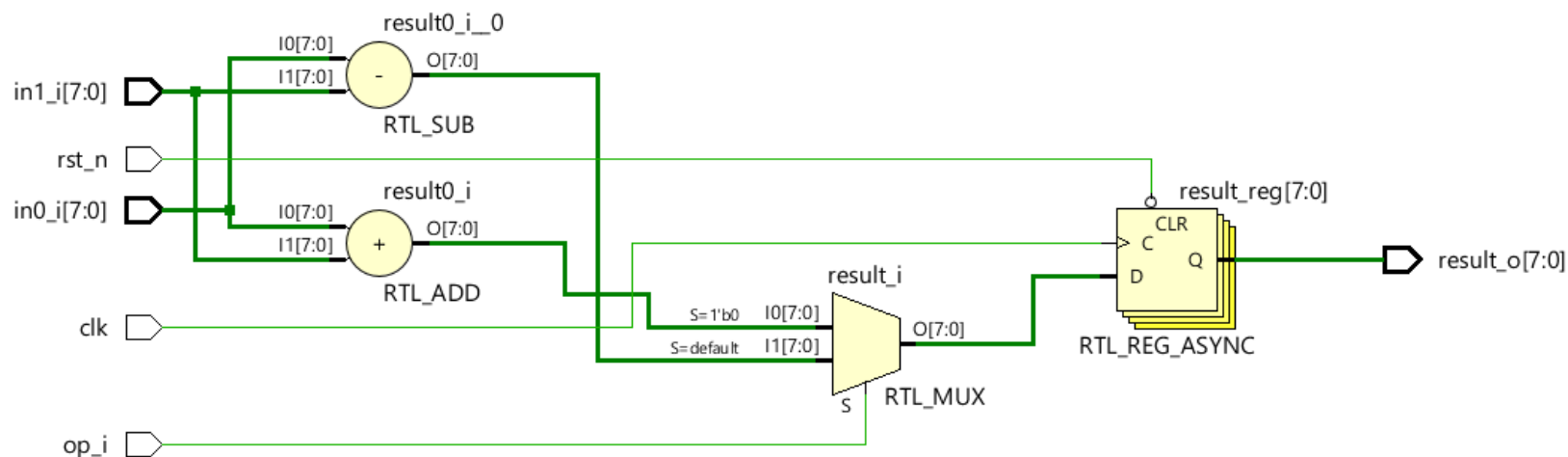

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	9	20800	0.04
FF	8	41600	0.02
IO	27	106	25.47
BUFG	1	32	3.13

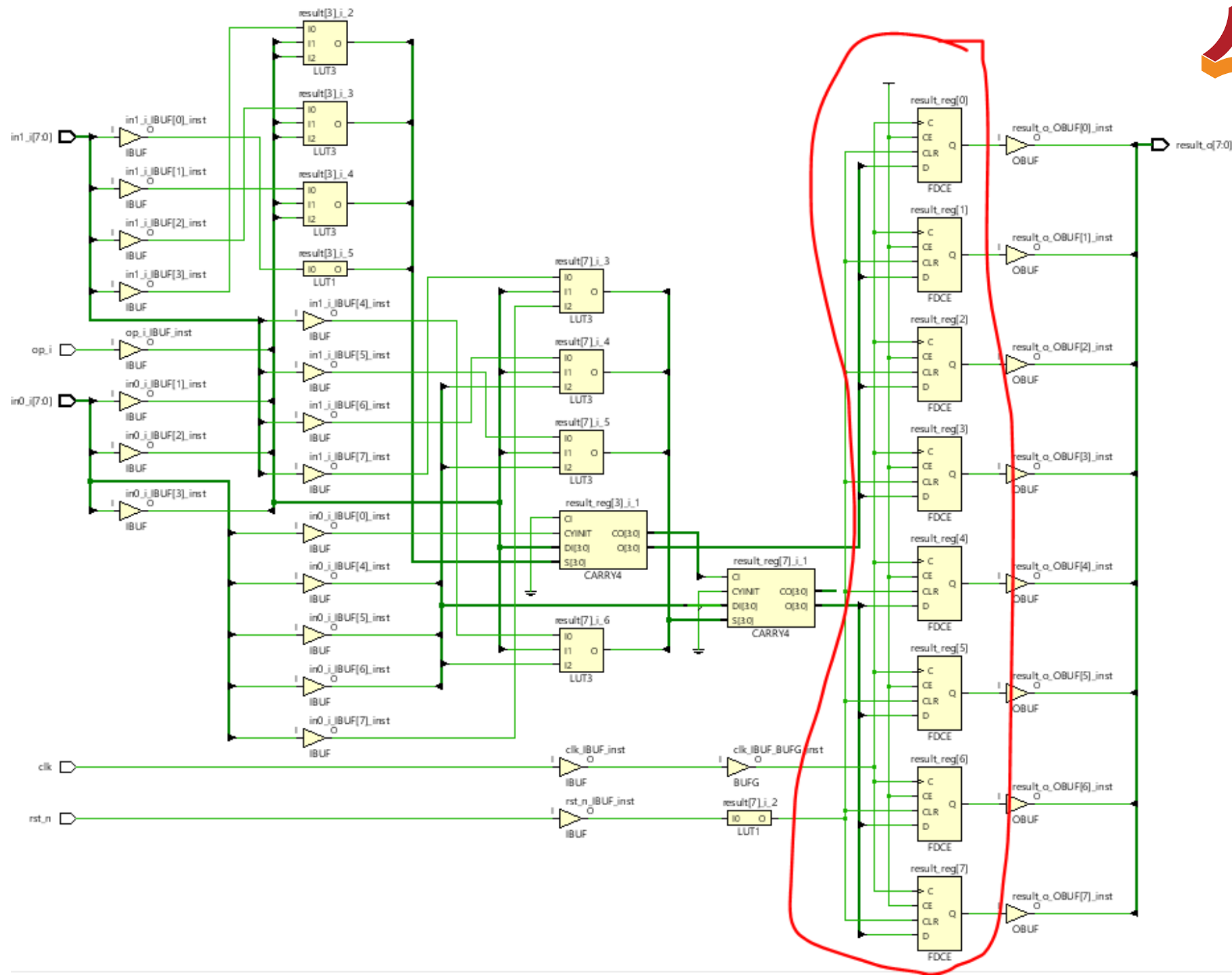

reg başlangıç değeri (initial value)

```

module add_sub_8bit_initval
(
input [7:0] in0_i,
input [7:0] in1_i,
input op_i,
input clk,
output [7:0] result_o
);

// only works on SRAM based FPGAs
reg [7:0] result = 8'b00000000;


always @(posedge clk) begin

    if (op_i == 1'b0) begin
        result <= in0_i + in1_i;
    end
    else begin
        result <= in0_i - in1_i;
    end
end

assign result_o = result;


endmodule

```

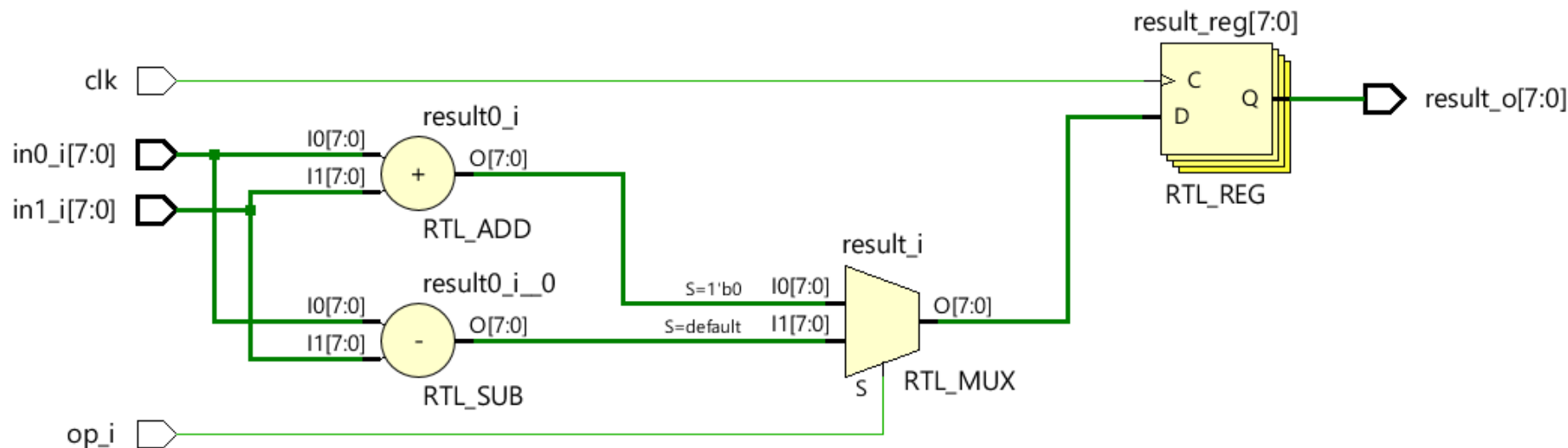


Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	8	20800	0.04
FF	8	41600	0.02
IO	26	106	24.53
BUFG	1	32	3.13

Diğer FF Türleri: JK ve T

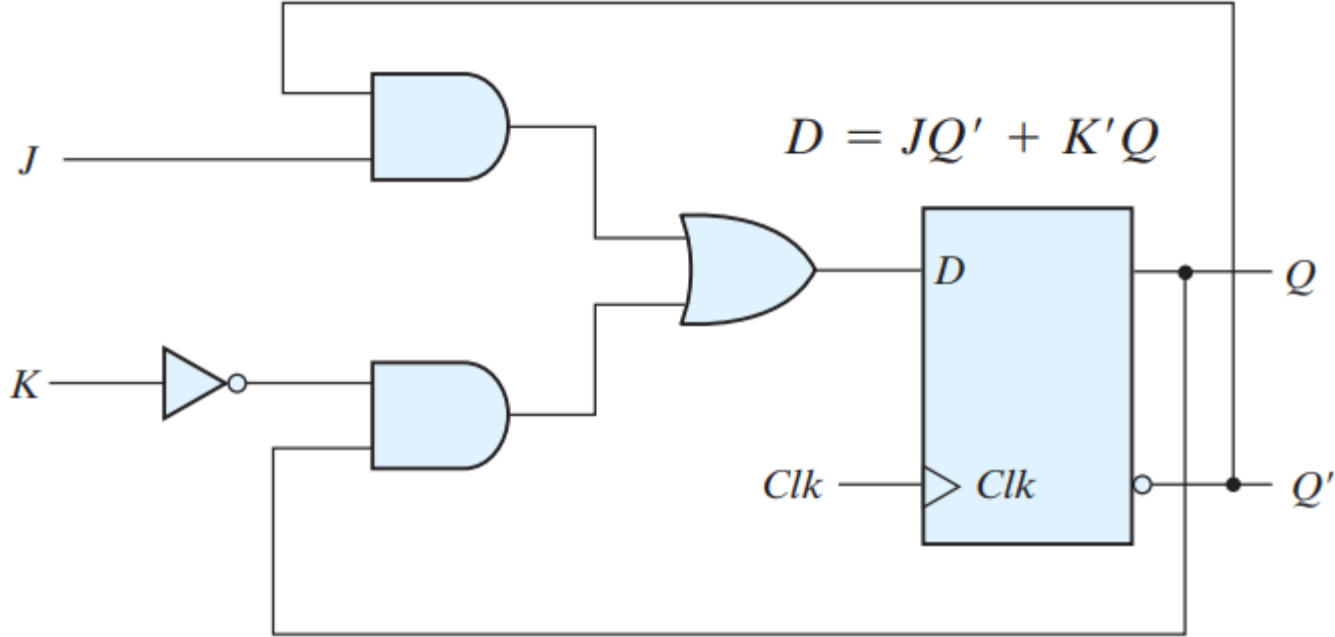

(a) Circuit diagram

FIGURE 5.12
JK flip-flop

 

Yazmaç (Register)

Gruplanmış FF'lerden oluşan ve aynı saat sinyali ile beslenen sayısal devredir


```
module reg4
(
input [3:0] d_i,
input rst_n,
input clk,
output [3:0] q_o
);

reg [3:0] q;


always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        q <= 4'b0000;
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```

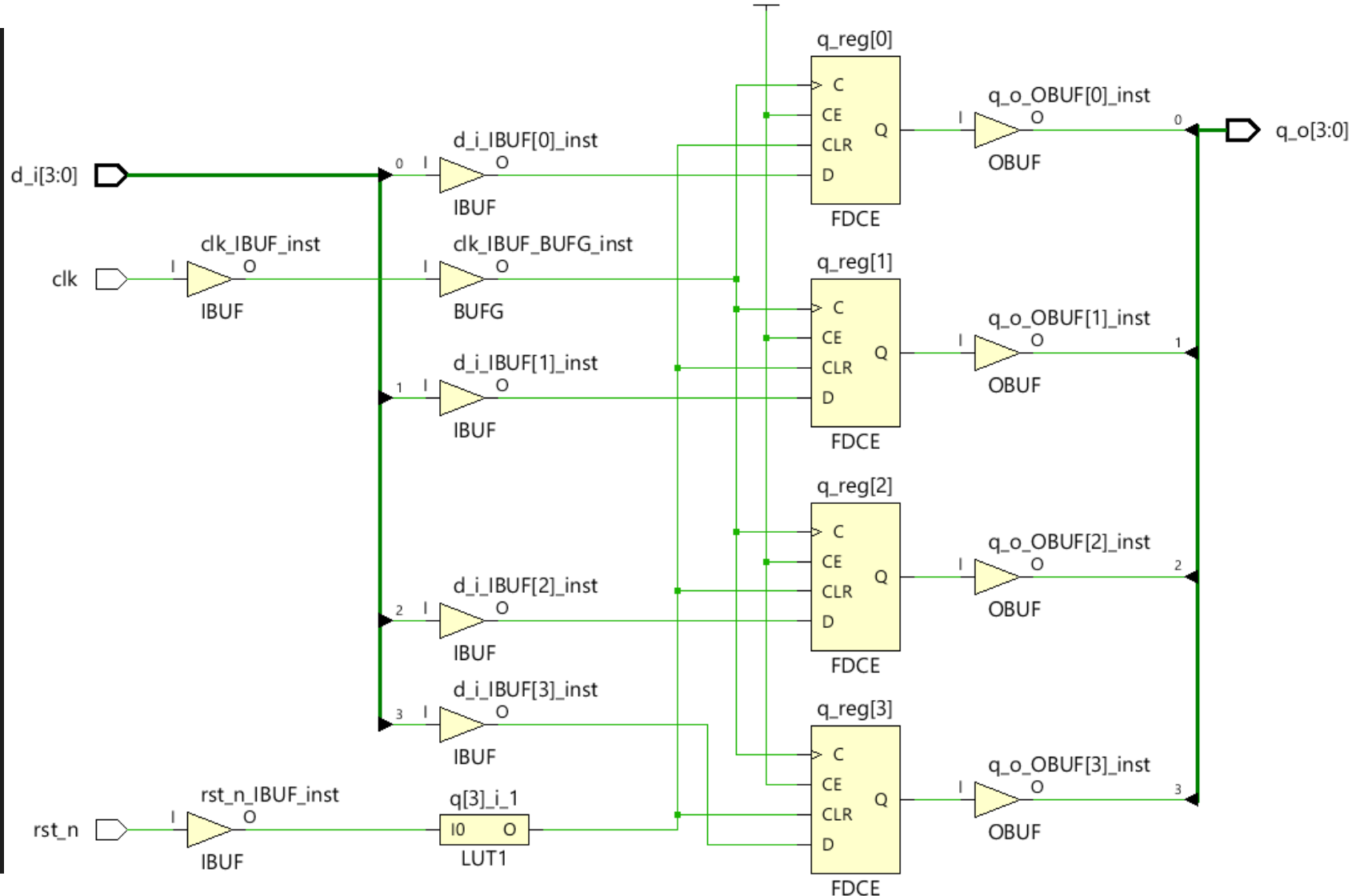

Yazmaç (Register)

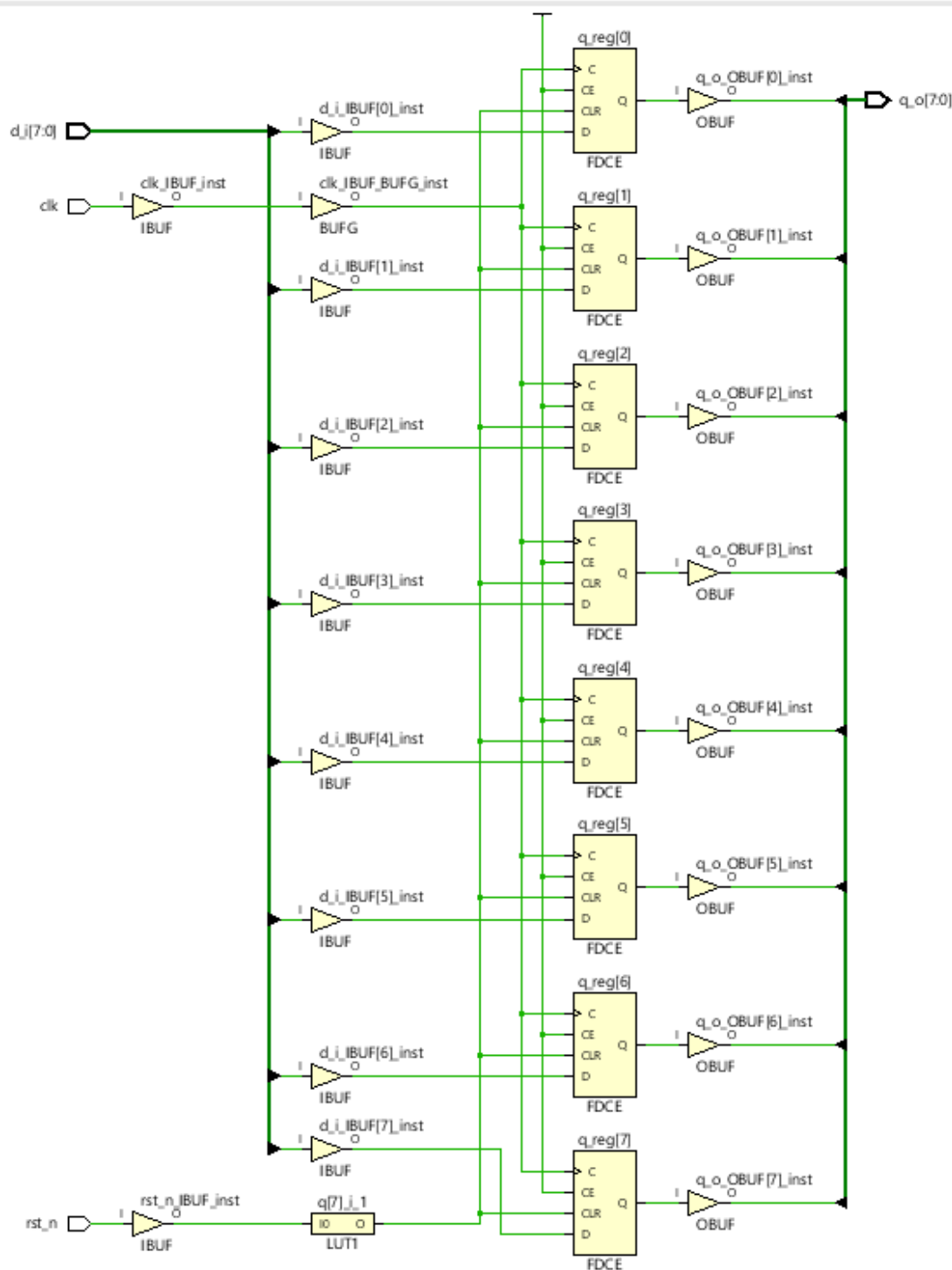

```
module reg8
(
    input [7:0] d_i,
    input rst_n,
    input clk,
    output [7:0] q_o
);

    reg [7:0] q;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (rst_n == 1'b0) begin
            q <= 8'b00000000;
        end
        else begin
            q <= d_i;
        end
    end

    assign q_o = q;

endmodule
```

Yazmaç (Register) – Verilog “parameter” Keyword



```
module reg_param
#(
parameter N=32
)
(
input [N-1:0] d_i,
input rst_n,
input clk,
output [N-1:0] q_o
);

reg [N-1:0] q;


always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        q <= {N{1'b0}};
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```

Resource	Estimation	Available	Utilization %
LUT	1	20800	0.01
FF	32	41600	0.08
IO	66	106	62.26
BUFG	1	32	3.13

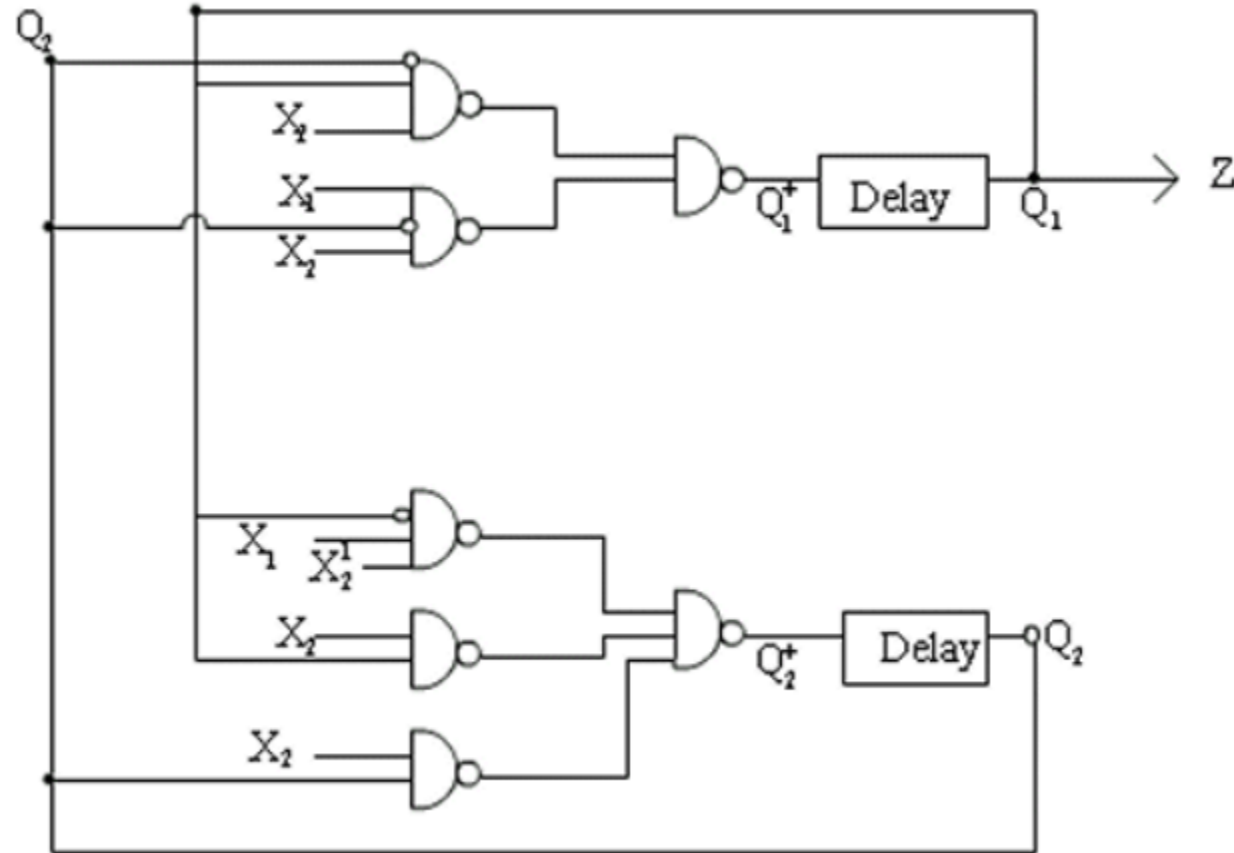ASENKRON vs SENKRON SIRALI DEVRELER (ASYNCHRONOUS vs SYNCHRONOUS SEQUENTIAL CIRCUITS)



Asenkron devrelerde bellek (memory) bulunmaz ve bir saat sinyali ile bu bellek birimleri senkronize edilmez

Asenkron devrelerde saat olmadığı için kapı seviyesinde gecikmelere dayalı ve geribesleme (feedback) yapıları ile durumlar (states) meydana getirir

Teorik olarak asenkron sıralı devrelerin senkron devrelere göre daha hızlı ve daha az güç tüketen olması beklenir

Fakat asenkron devrelerin zamanlama (timing) analizi senkron devrelere göre çok daha zordur

Günümüzde **akademik alanda** asenkron devreler çalışılmaya devam etmektedir


SENKRON SIRALI DEVRELER (SYNCHRONOUS SEQUENTIAL CIRCUITS)

Senkron sıralı devreler birleşik (combinational) ve sıralı (sequential) bloklardan oluşur

Birleşik devre kısmı giriş sinyallerinin değişimine anında tepki veren ve sonuç sinyalleri hesaplanan devrelerdir

Sıralı devre kısmı ise bir saat sinyali (clock signal) ile senkronize olmuş genellikle FF'lerden oluşan ve devrenin o anki durumunu (state) ifade eden bloktur

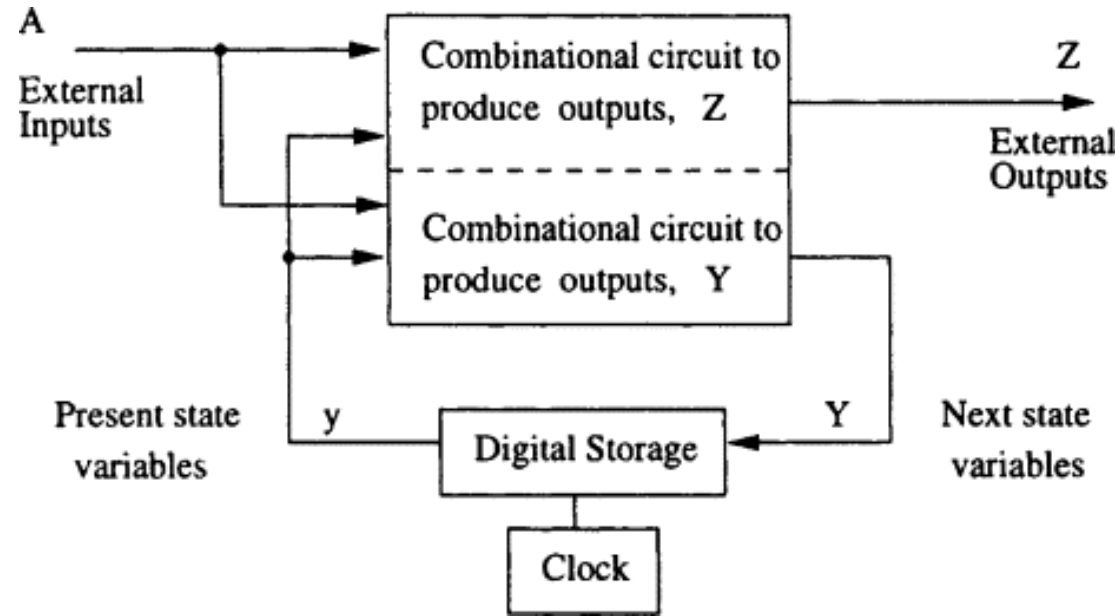FF'lar, saat vuruşunun yükselen ya da alçalan kenarında giriş sinyal değerini çıkış sinyaline iletirler




SENKRON SIRALI DEVRELER (SYNCHRONOUS SEQUENTIAL CIRCUITS)


The rules of *synchronous sequential circuit composition* teach us that a circuit is a synchronous sequential circuit if it consists of interconnected circuit elements, such that

- ▶ Every circuit element is either a register or a combinational circuit
- ▶ At least one circuit element is a register
- ▶ All registers receive the same clock signal
- ▶ Every cyclic path contains at least one register


HANGİLERİ SENKRON SIRALI DEVREDİR?

 


(a)

 


(b)

 


(c)

 


(d)

 


(e)

 

(f)

 

(g)

 

(h)

SONLU DURUM MAKİNELERİ (FINITE STATE MACHINES)

Neden “sonlu durum” → Çünkü n adet FF ile 2^n kadar durum meydana getirilebiliyor

Durum tablosu oluşturma → Giriş sinyalleri ve şu anki duruma (present state) göre sonraki durum (next state) ve çıkış sinyallerini hesaplamak

Her bir saat vuruşunda, FF’lar sonraki durum (next state) değerini alırlar ve buna göre de çıkış sinyalleri güncellenir

2 tür sonlu durum makinesi vardır: Moore – Mealy

Moore makinelerinde, çıkış sinyalleri sadece devrenin o anki durumuna bağlıdır


Mealy makinelerinde, çıkış sinyalleri hem devrenin o anki durumuna, hem de giriş sinyallerine bağlıdır

Moore ve Mealy bu yöntemleri 1955/56 yıllarında ortaya atmışlardır


Edward F. Moore (1925-2003) → Bell Lab, University of Wisconsin

George H. Mealy (1927-2010) → Bell Lab, Harvard University

SONLU DURUM MAKİNELERİ

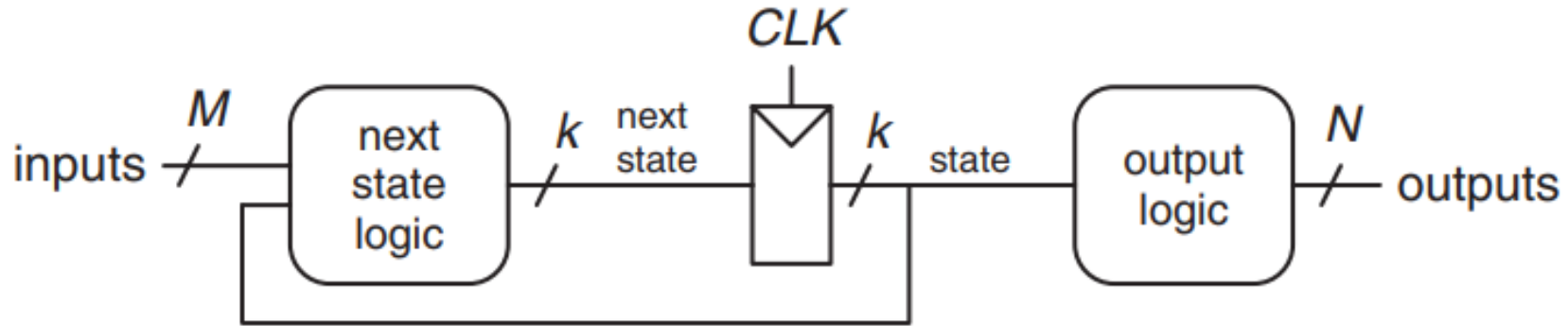

(a)

 

(b)