

Tahmini Ders İçeriği

(Tentative Course Schedule – Syllabus)

- 1. Hafta:** Sayısal Sinyaller/Sistemler, İkili Tabanda Sayılar, Taban Aritmetiği, İşaretili/Eksi Sayıların Gösterimi, Sayısal Tasarım Tarihçesi
- 2. Hafta:** İkili Mantık Aritmetiği ve Kapıları, Bool Cebiri Teorisi ve Tanımları, Bool Fonksiyonları, Kapı-Seviyesinde Yalınlaştırma, Karnough Haritası, Önemsenmeyen Durumlar, NAND, NOR, XOR
- 3-4. Hafta:** FPGA, Birleşik (Combinational) Devreler, Aritmetik Modüller, Decoder, Encoder, Mux, Verilog HDL
- 5. Hafta:** Ardışık (Sequential) Devreler, Mandal (Latch), Flip-Flop, Yazmaçlar (Registers)
- Lab Sınavı (265/264L)
- 6. Hafta:** Durum Makinaları, Örnek Tasarımlar, Sayaçlar (Counters)
- 7. Hafta: (24-28 Ekim)** FSM Örnekleri, RTL (Register Transfer Level) ASMD (Algorithmic State Machine and Datapath) Tasarımları
- 8. Hafta: (31 Ekim – 4 Kasım)** Durağan Zaman Analizi (Static Timing Analysis)
- Ara Sınav (265/264) **(15 Kasım)**
- 9. Hafta: (7-11 Kasım)** Bellekler, FPGA’da Block RAM, OpenRAM
- 10. Hafta: (14-18 Kasım) ???**
- 11-12. Hafta: (21-25 Kasım, 28 Kasım – 2 Aralık)** Boru hattı, FPGA ve ASIC Tasarım Akışları
- Final **(Aralık)** – Proje Teslimleri **(18 Aralık)**

SAYAÇLAR (COUNTERS)

```
module counter_2bit
(
input clk,
input rst_n,
output [1:0] count_o
);

reg [1:0] count;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        count <= 2'b00;
    end else begin
        count <= count + 1;
    end
end

assign count_o = count;

endmodule
```

SAYAÇLAR (COUNTERS) – VERILOG PARAMETER



```
module reg_param
#(
parameter N=32
)
(
input [N-1:0] d_i,
input rst_n,
input clk,
output [N-1:0] q_o
);

reg [N-1:0] q;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        q <= {N{1'b0}};
    end
    else begin
        q <= d_i;
    end
end

assign q_o = q;

endmodule
```

```
module counter_param
#(
parameter N = 8
)
(
input clk,
input rst_n,
output [N-1:0] count_o
);

reg [N-1:0] count;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        count <= {N{1'b0}};
    end else begin
        count <= count + 1;
    end
end

assign count_o = count;

endmodule
```

YUKARI/AŞAĞI YÜKLEMELİ AKTİF SAYAÇ



```
module counter_up_down_load
#(
parameter N = 8
)
(
input clk,
input rst_n,
input load_i,
input en_i,
input up_i,
input [N-1:0] load_val_i,
output [N-1:0] count_o
);
```


```
reg [N-1:0] count;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        count <= {N{1'b0}};
    end else begin
        if (load_i == 1'b1) begin
            count <= load_val_i;
        end
        else if (en_i == 1'b1) begin
            if (up_i == 1'b1) begin
                count <= count + 1;
            end
            else begin
                count <= count - 1;
            end
        end
        else begin
            count <= count;
        end
    end
end

assign count_o = count;


endmodule
```

YUKARI/AŞAĞI YÜKLEMELİ AKTİF SAYAÇ

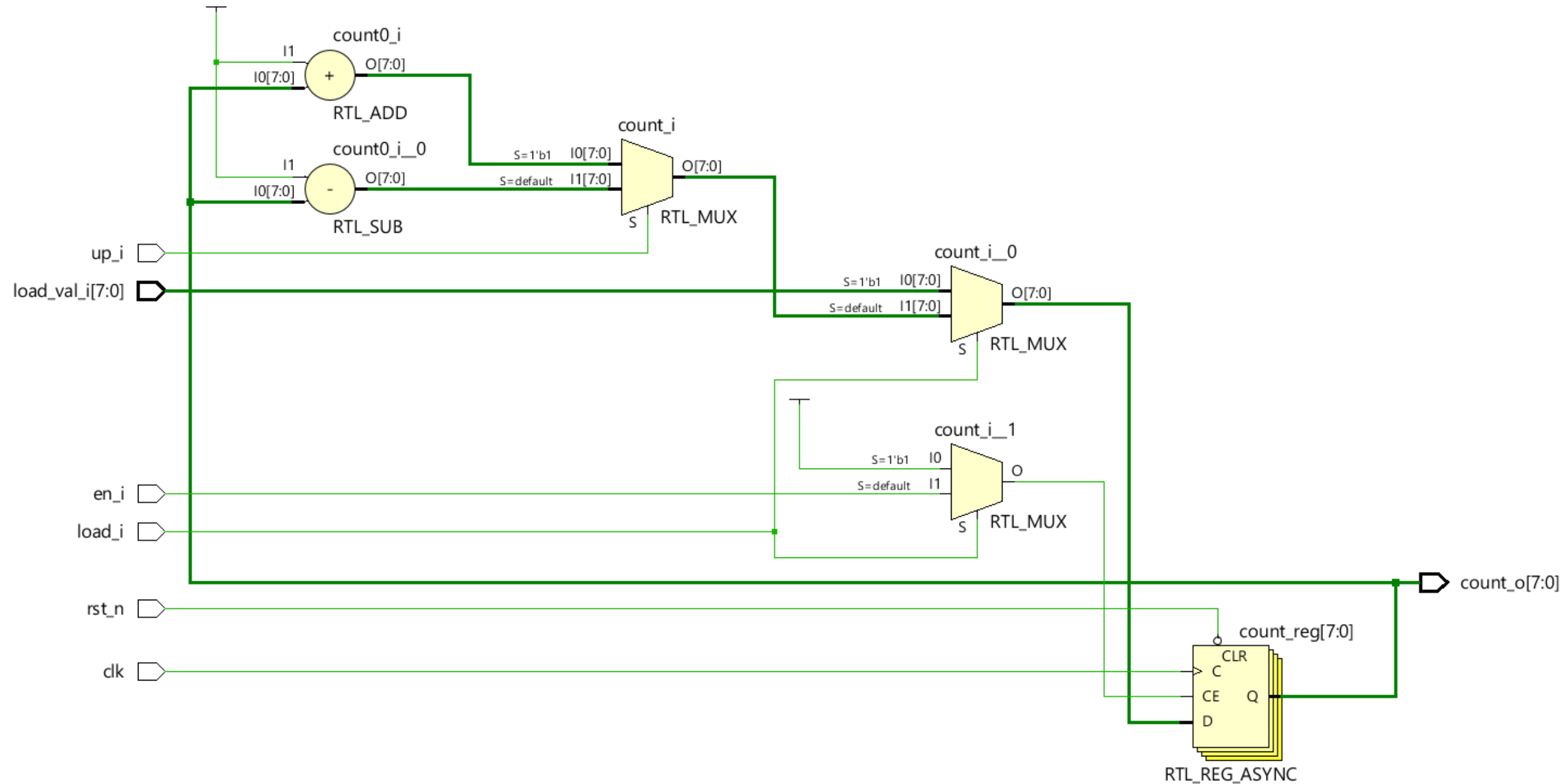

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

FSM_Örnek1: 2 katlı bir binada çalışan asansör bir adet anahtar (switch) ile kontrol edilmektedir. Anahtar yukarı yönde ise asansör 1. kata, aşağı yönde ise 0. kata gitmektedir. Eğer anahtarın konumu, kat ile uyumlu ise asansör sabit kalmaktadır. 2 adet LED ile de asansörün hangi katta olduğu belirtilmektedir. 0. katta iken kırmızı led yanıyor ve yeşil led sönüyor, 1. katta iken kırmızı led sönüyor ve yeşil led yanıyor.

 

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI


Giriş	Durum(t)	Çıkış		Durum(t+1)
anahtar	Kat	kırmızı	yeşil	Kat_next
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1

kırmızı = !kat

yeşil = kat

Kat_next = anahtar

2 durum → 1 FF

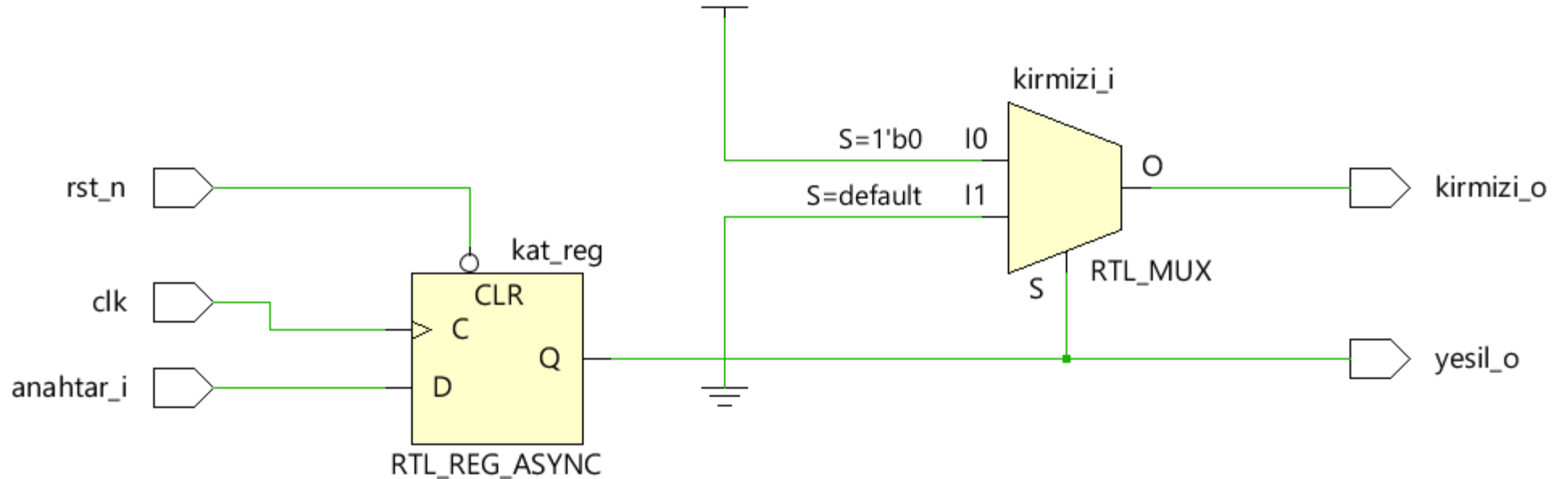

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI



```
module fsm_ornek1
(
input clk,
input rst_n,
input anahtar_i,
output kirmizi_o,
output yesil_o
);

localparam kat0 = 1'b0;
localparam kat1 = 1'b1;

reg kat;
reg kirmizi, yesil;
```

```
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        kat <= kat0;
    end
    else begin
        case (kat)
            kat0 : begin
                if (anahtar_i == 1'b0) begin
                    kat <= kat0;
                end
                else begin
                    kat <= kat1;
                end
            end
            kat1 : begin
                if (anahtar_i == 1'b0) begin
                    kat <= kat0;
                end
                else begin
                    kat <= kat1;
                end
            end
            default: begin
                kat <= kat0;
            end
        endcase
    end
end
```

```
always@(*) begin
    if (kat == kat0) begin
        kirmizi = 1'b1;
        yesil   = 1'b0;
    end
    else begin
        kirmizi = 1'b0;
        yesil   = 1'b1;
    end
end



assign kirmizi_o = kirmizi;
assign yesil_o   = yesil;

endmodule
```


FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

FSM_Örnek2 (rise-edge detector): Giriş sinyalinin 0'dan 1'e çıkma durumunu tespit ettiği zaman 1 saat boyunca çıkış sinyali '1' olur. Diğer bütün durumlarda çıkış '0' olur.

Giriş	Durum(t)	Çıkış	Durum(t+1)
giris	state	cikis	state_next
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1

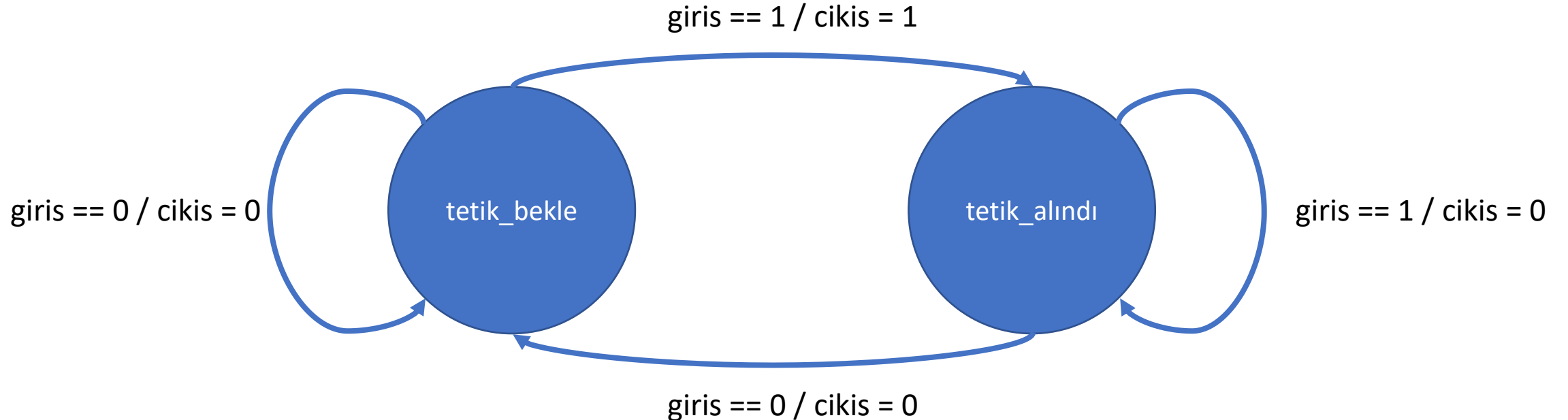 

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI



```
module fsm_ornek2
(
input clk,
input rst_n,
input signal_i,
output detect_o
);

localparam tetik_bekle = 1'b0;
localparam tetik_alindi = 1'b1;

reg state;
reg detect;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        state <= tetik_bekle;
    end
end
```


```
    else begin
        case (state)
            tetik_bekle : begin
                if (signal_i == 1'b0) begin
                    state <= tetik_bekle;
                end
                else begin
                    state <= tetik_alindi;
                end
            end
            tetik_alindi : begin
                if (signal_i == 1'b0) begin
                    state <= tetik_bekle;
                end
                else begin
                    state <= tetik_alindi;
                end
            end
            default: begin
                state <= tetik_bekle;
            end
        endcase
    end
end
```

```
always@(*) begin
    if (state == tetik_bekle) begin
        if (signal_i == 1'b0) begin
            detect = 1'b0;
        end
        else begin
            detect = 1'b1;
        end
    end
    else begin
        detect = 1'b0;
    end
end


assign detect_o = detect;

endmodule
```

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

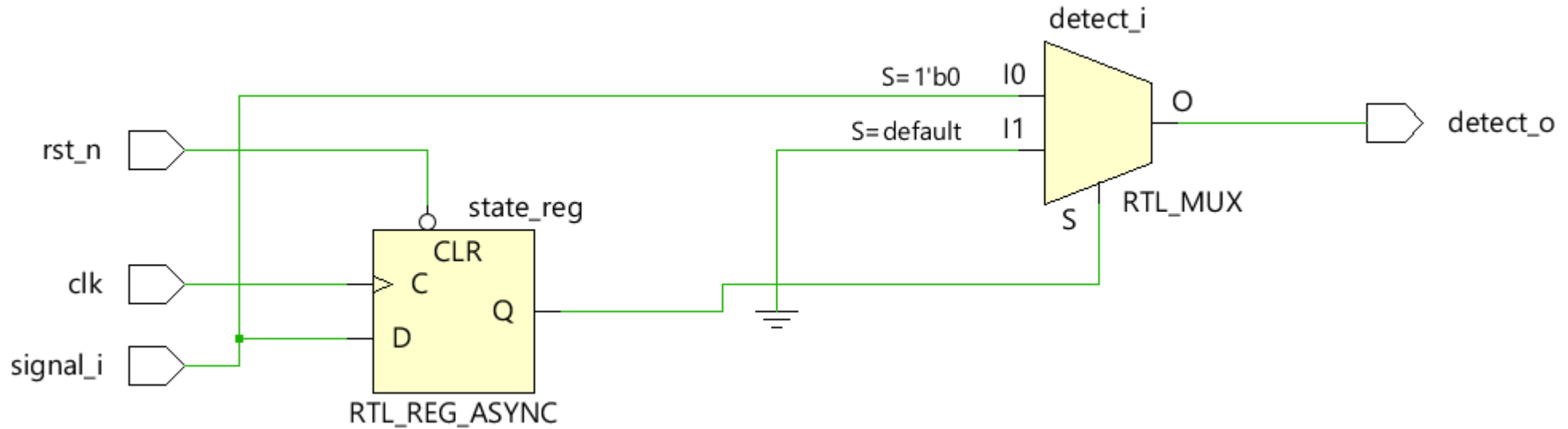

 Bu tasarımda sorun var. Eğer saatin yükselen kenarından hemen önce signal girişi 0'dan 1'e yükselirse, çıkış çok kısa bir süreliğine '1' olacaktır. Oysa ki istenilen davranış tam olarak bu değil. Demek ki farklı bir durum makinası tasarımı gerekiyor.



FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI



```
module tb_fsm_ornek2;

reg clk;
reg rst_n;
reg signal_i;
wire detect_o;

localparam real c_clk_period = 20;

fsm_ornek2 DUT
(
    .clk      (clk),
    .rst_n    (rst_n),
    .signal_i (signal_i),
    .detect_o (detect_o)
);


always begin
    // #10 clk = !clk;
    #(c_clk_period/2) clk = !clk;
end
```

```
initial begin
    clk = 1'b0;
    signal_i = 1'b0;
    rst_n = 1'b0;
    #40;
    rst_n = 1'b1;
    #20;
    signal_i = 1'b1;
    #60;
    signal_i = 1'b0;
    #45;
    signal_i = 1'b1;
    #80;
    signal_i = 1'b0;
    #40;
    $finish;
end

endmodule
```



FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

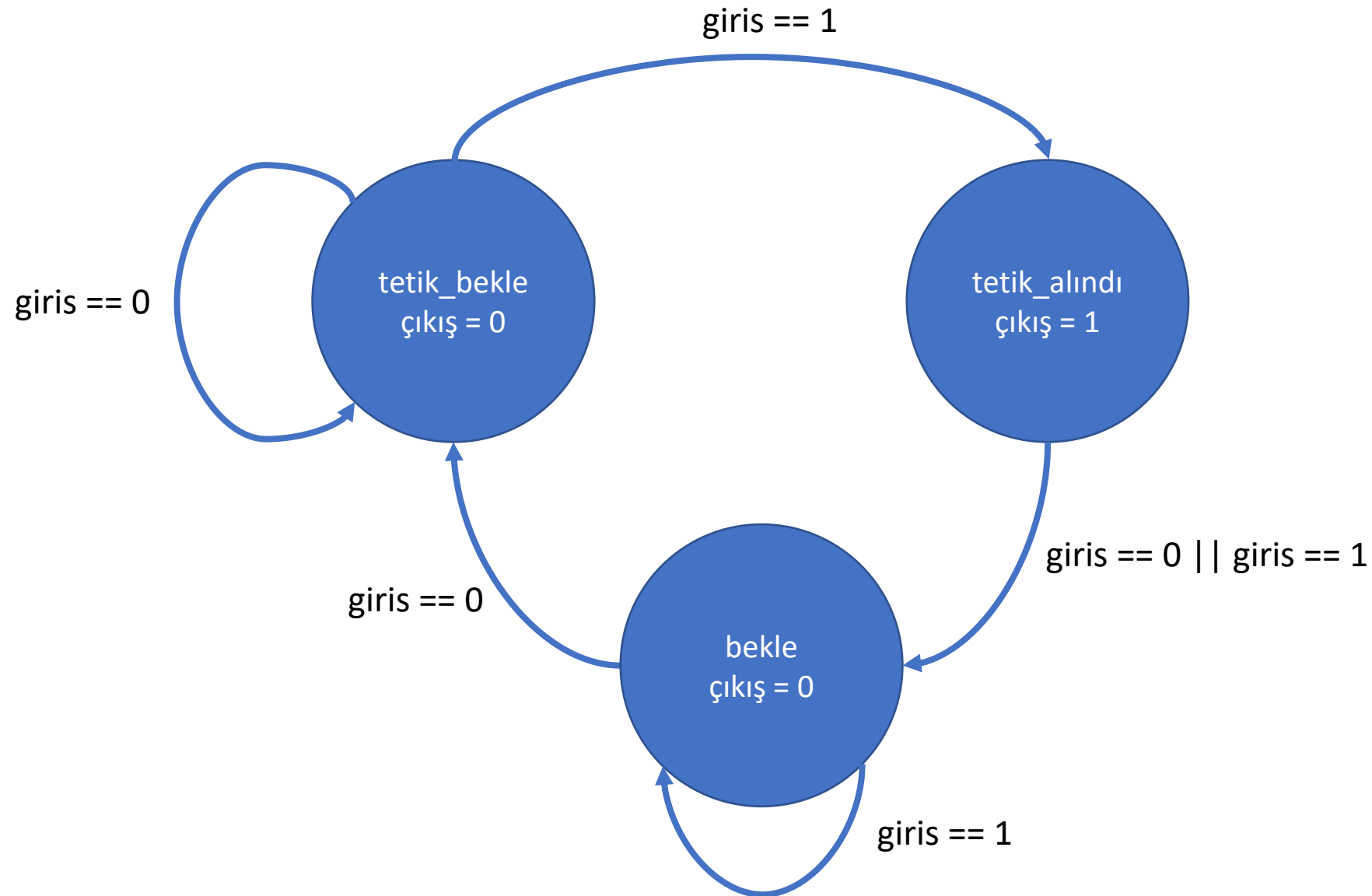

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI



```
module fsm_ornek3
(
input clk,
input rst_n,
input signal_i,
output detect_o
);

localparam tetik_bekle = 2'b00;
localparam tetik_alindi = 2'b01;
localparam bekle = 2'b10;

reg [1:0] state;
reg detect;

always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        state <= tetik_bekle;
    end
end
```


```
case (state)
    tetik_bekle : begin
        if (signal_i == 1'b0) begin
            state <= tetik_bekle;
        end
        else begin
            state <= tetik_alindi;
        end
    end
    tetik_alindi : begin
        state <= bekle;
    end
    bekle : begin
        if (signal_i == 1'b0) begin
            state <= tetik_bekle;
        end
        else begin
            state <= bekle;
        end
    end
    default: begin
        state <= tetik_bekle;
    end
endcase
```

```
always@(*) begin
    case (state)
        tetik_bekle : begin
            detect = 1'b0;
        end
        tetik_alindi : begin
            detect = 1'b1;
        end
        bekle : begin
            detect = 1'b0;
        end
        default: begin
            detect = 1'b0;
        end
    endcase
end

assign detect_o = detect;

endmodule
```

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

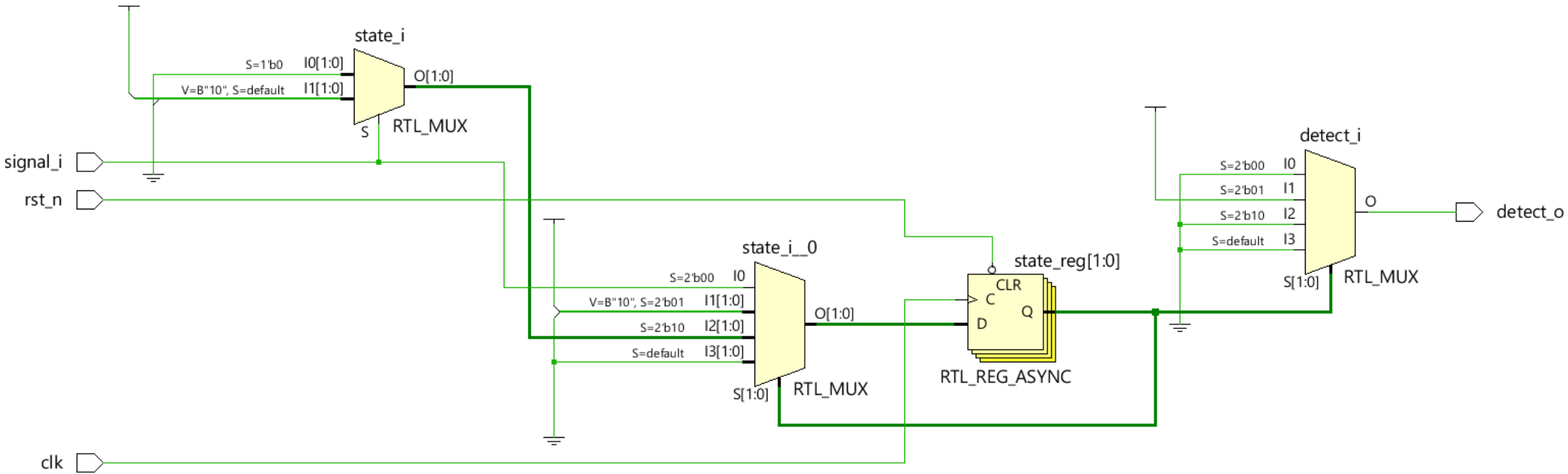

FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI



```
module tb_fsm_ornek3;


reg clk;
reg rst_n;
reg signal_i;
wire detect_o;

fsm_ornek3 DUT
(
.clk      (clk)      ,
.rst_n    (rst_n)    ,
.signal_i (signal_i),
.detect_o (detect_o)
);

always begin
|   #10 clk = !clk;
end
```

```
initial begin
clk = 1'b0;
signal_i = 1'b0;
rst_n = 1'b0;
#40;
rst_n = 1'b1;
#20;
signal_i = 1'b1;
#60;
signal_i = 1'b0;
#40;
signal_i = 1'b1;
#80;
signal_i = 1'b0;
#40;
$finish;
end

endmodule
```

 


YÜKSELEN KENAR TESPİT DEVRESİ




```
module rise_edge_detect  
(  
    input clk,  
    input rst_n,  
    input signal_i,  
    output detect_o  
);  
  
reg dff_1, dff_2;  
reg detect;
```

```
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin  
    if (rst_n == 1'b0) begin  
        dff_1 <= 1'b0;  
        dff_2 <= 1'b0;  
    end  
    else begin  
        dff_1 <= signal_i;  
        dff_2 <= dff_1;  
    end  
end
```
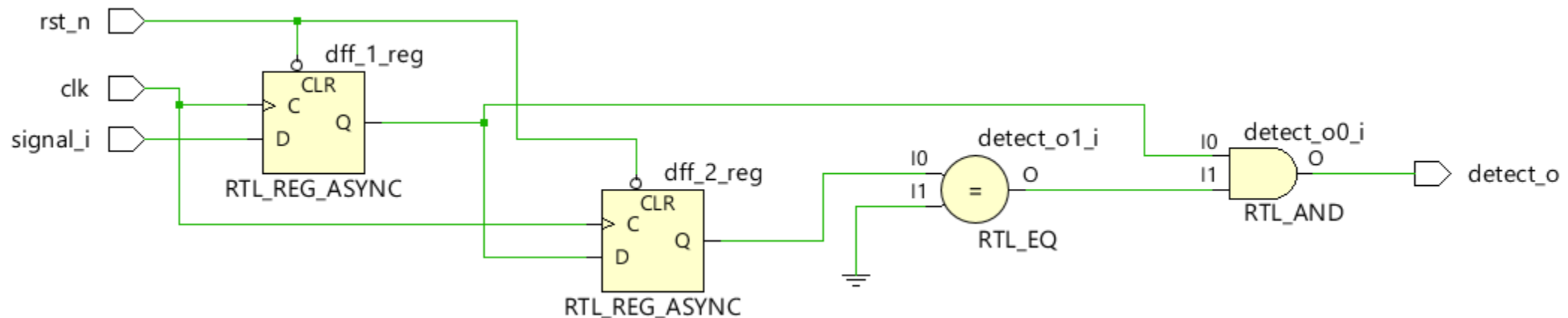
```
always @(*) begin  
    detect = 1'b0;  
    if (dff_1 == 1'b1 && dff_2 == 1'b0) begin  
        detect = 1'b1;  
    end  
end  
  
assign detect_o = detect;  
  
endmodule
```



FSM ve SENKRON SIRALI DEVRE TASARIMI

 

Harris & Harris kitabı 3.4.1 FSM Design Example Örneği

- Akademik öğrenciler Laboratuvar ve Yurtlar arasında gidip geliyorlar
- Spor akademisi öğrencileri yemekhane ve spor alanları arasında gidip geliyorlar
- Akademik öğrenciler yolda ders çalıştıkları, spor öğrencileri de topla ilgilendikleri için yola bakmıyorlar ve kavşakta çarpışmalar yaşanıyor
- T_A ve T_B sensörleri iki caddede öğrenci olup olmadığını kontrol ediyor
- L_A ve L_B trafik ışıkları kırmızı sarı yeşil yanabiliyor
- 5 saniyelik bir saat sinyali var
- Öğrencilerin çarpışmamaları için sensör girişleri ve trafik lamba çıkışlarını içeren bir FSM tasarlayın, FSM diyagram ve durum geçiş tablosu çizin, Verilog kodunu yazın

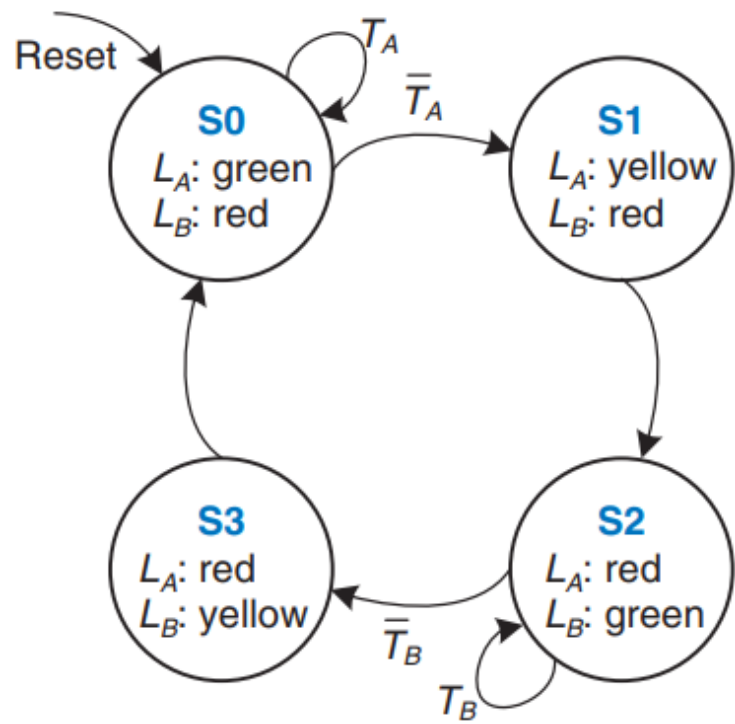


Table 3.1 State transition table

Current State S	Inputs		Next State S'
	T_A	T_B	
S0	0	X	S1
S0	1	X	S0
S1	X	X	S2
S2	X	0	S3
S2	X	1	S2
S3	X	X	S0

Table 3.2 State encoding

State	Encoding $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Table 3.3 Output encoding

Output	Encoding $L_{1:0}$
green	00
yellow	01
red	10

$$S'_1 = S_1 \oplus S_0$$

$$S'_0 = \bar{S}_1 \bar{S}_0 \bar{T}_A + S_1 \bar{S}_0 \bar{T}_B$$

$$L_{A1} = S_1$$

$$L_{A0} = \bar{S}_1 S_0$$

$$L_{B1} = \bar{S}_1$$

$$L_{B0} = S_1 S_0$$


Table 3.4 State transition table with binary encodings

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0


Table 3.5 Output table

Current State		Outputs			
S_1	S_0	L_{A1}	L_{A0}	L_{B1}	L_{B0}
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1




 

state register
(a)

 

inputs
(b)

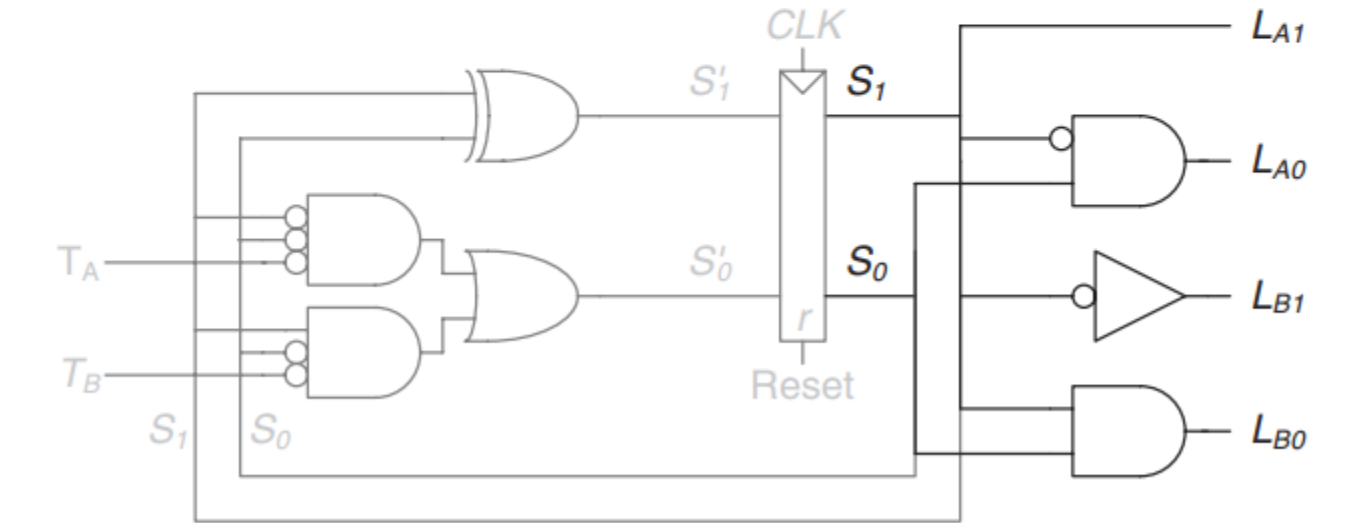

inputs
(c)



```
module fsm_ornek4
```

```
(  
  input clk,  
  input rst_n,  
  input ta_i,  
  input tb_i,  
  output [1:0] la_o,  
  output [1:0] lb_o  
);
```

```
localparam S0 = 2'b00;  
localparam S1 = 2'b01;  
localparam S2 = 2'b10;  
localparam S3 = 2'b11;
```

```
localparam green = 2'b00;  
localparam yellow = 2'b01;  
localparam red = 2'b10;
```

```
reg [1:0] la,lb;  
reg [1:0] state;
```

```
always @(posedge clk, negedge rst_n) begin  
  if (rst_n == 1'b0) begin  
    state <= S0;  
  end  
  else begin
```

```
case (state)
```

```
  S0 : begin  
    if (ta_i == 1'b1) begin  
      state <= S0;  
    end  
    else begin  
      state <= S1;  
    end  
  end
```

```
  S1 : begin  
    state <= S2;  
  end
```

```
  S2 : begin  
    if (tb_i == 1'b0) begin  
      state <= S3;  
    end  
    else begin  
      state <= S2;  
    end  
  end
```

```
  S3 : begin  
    state <= S0;  
  end
```

```
  default: begin  
    state <= S0;  
  end
```

```
end
```

```
endcase
```

```
always@(*) begin
```

```
case (state)
```

```
  S0 : begin  
    la = green;  
    lb = red;  
  end
```

```
  S1 : begin  
    la = yellow;  
    lb = red;  
  end
```

```
  S2 : begin  
    la = red;  
    lb = green;  
  end
```

```
  S3 : begin  
    la = red;  
    lb = yellow;  
  end
```


```
  default: begin  
    la = green;  
    lb = red;  
  end
```

```
endcase
```

```
end
```

```
assign la_o = la;  
assign lb_o = lb;
```

```
endmodule
```

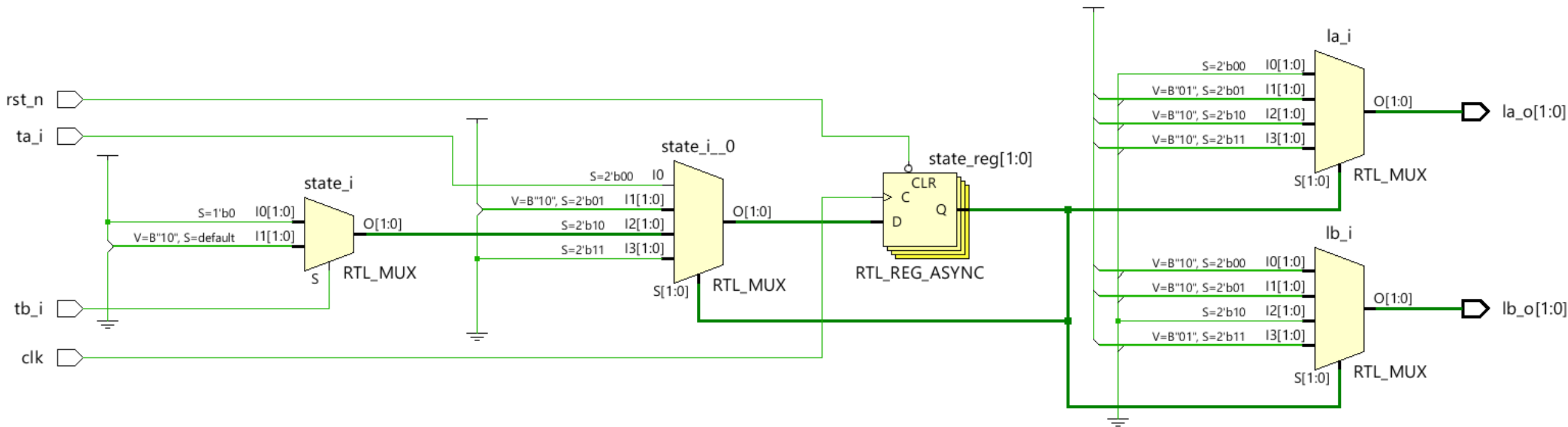

DURUM KODLAMALARI (FSM ENCODINGS)

 


Table 3.2 State encoding

State	Encoding $S_{1:0}$
S0	00
S1	01
S2	10
S3	11

Binary	One-Hot	Gray
00	0001	00
01	0010	01
10	0100	11
11	1000	10

Table 3.4 State transition table with binary encodings

Current State		Inputs		Next State	
S_1	S_0	T_A	T_B	S'_1	S'_0
0	0	0	X	0	1
0	0	1	X	0	0
0	1	X	X	1	0
1	0	X	0	1	1
1	0	X	1	1	0
1	1	X	X	0	0

```
localparam S0 = 2'b00;
localparam S1 = 2'b01;
localparam S2 = 2'b10;
localparam S3 = 2'b11;
```

```
reg [1:0] state;
```